

# گنجینه سوال رایگان

+ پاسخ تشریحی

## یاوران دانش




راه های ارتباطی با ما:

[www.Dyavari.com](http://www.Dyavari.com)


۰۲۱-۷۶۷۰۳۸۵۸

۰۹۱۲-۳۴۴۹۴۳۴

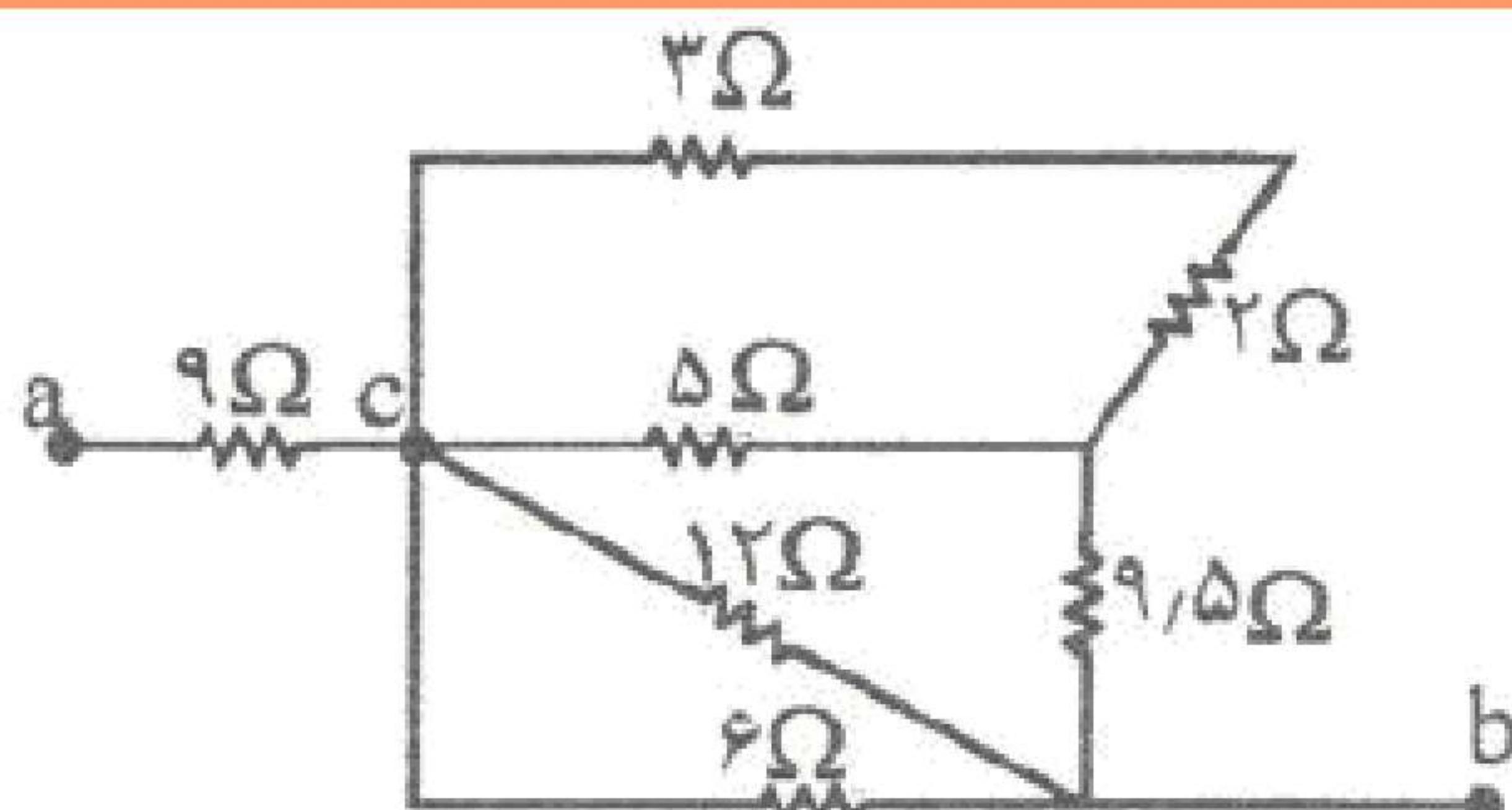

۱- در مدار مقابل مقاومت معادل بین دو نقطه (a , b) چند اهم است؟



- ۱/۵ (۱)  
۱۲ (۲)  
۱۴ (۳)  
۵/۷ (۴)

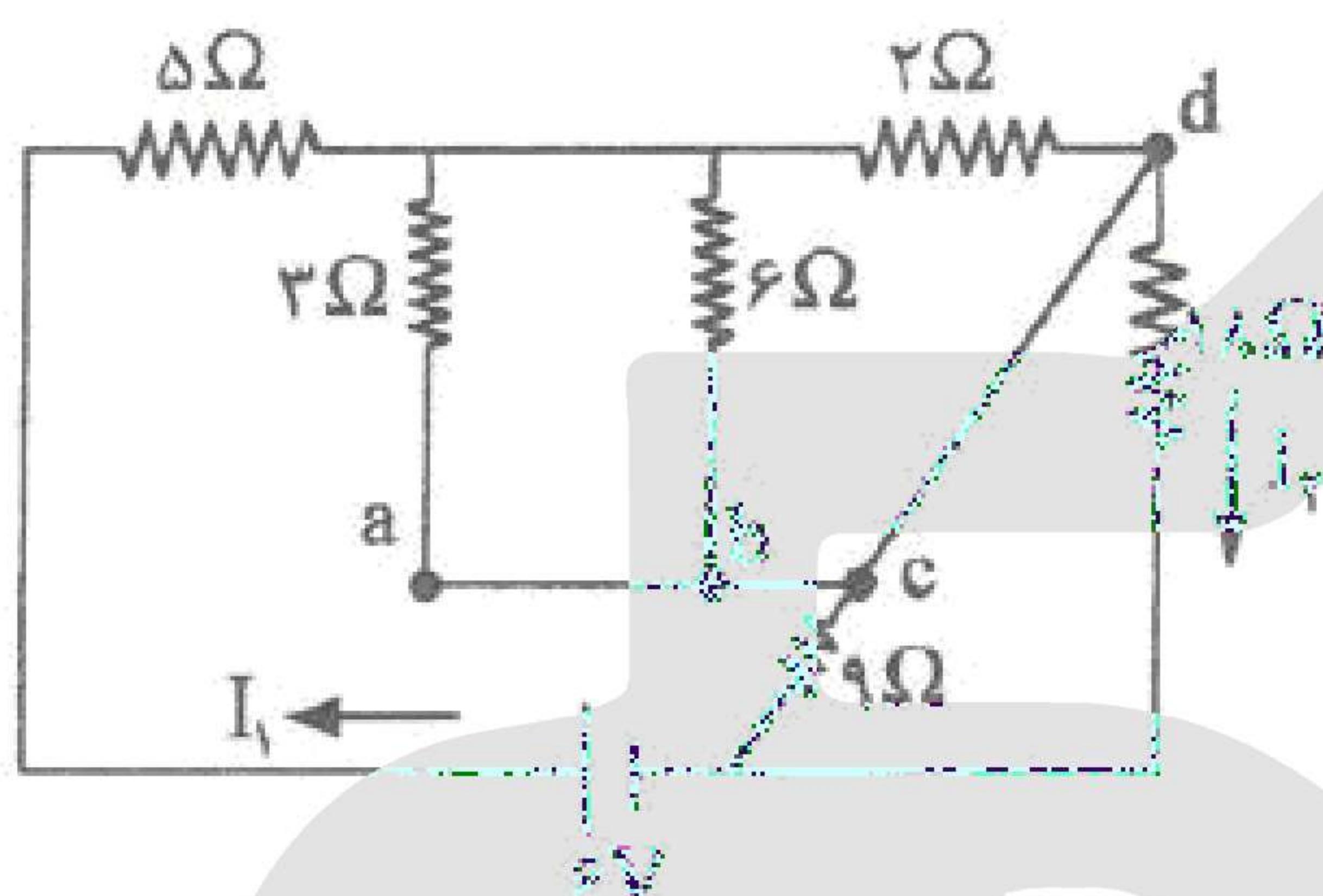

۲- مقاومت معادل در مدار داده شده، چند اهم است؟


- ۲/۹ (۱)  
۰/۹۲ (۲)  
۱۲ (۳)  
۱۶ (۴)

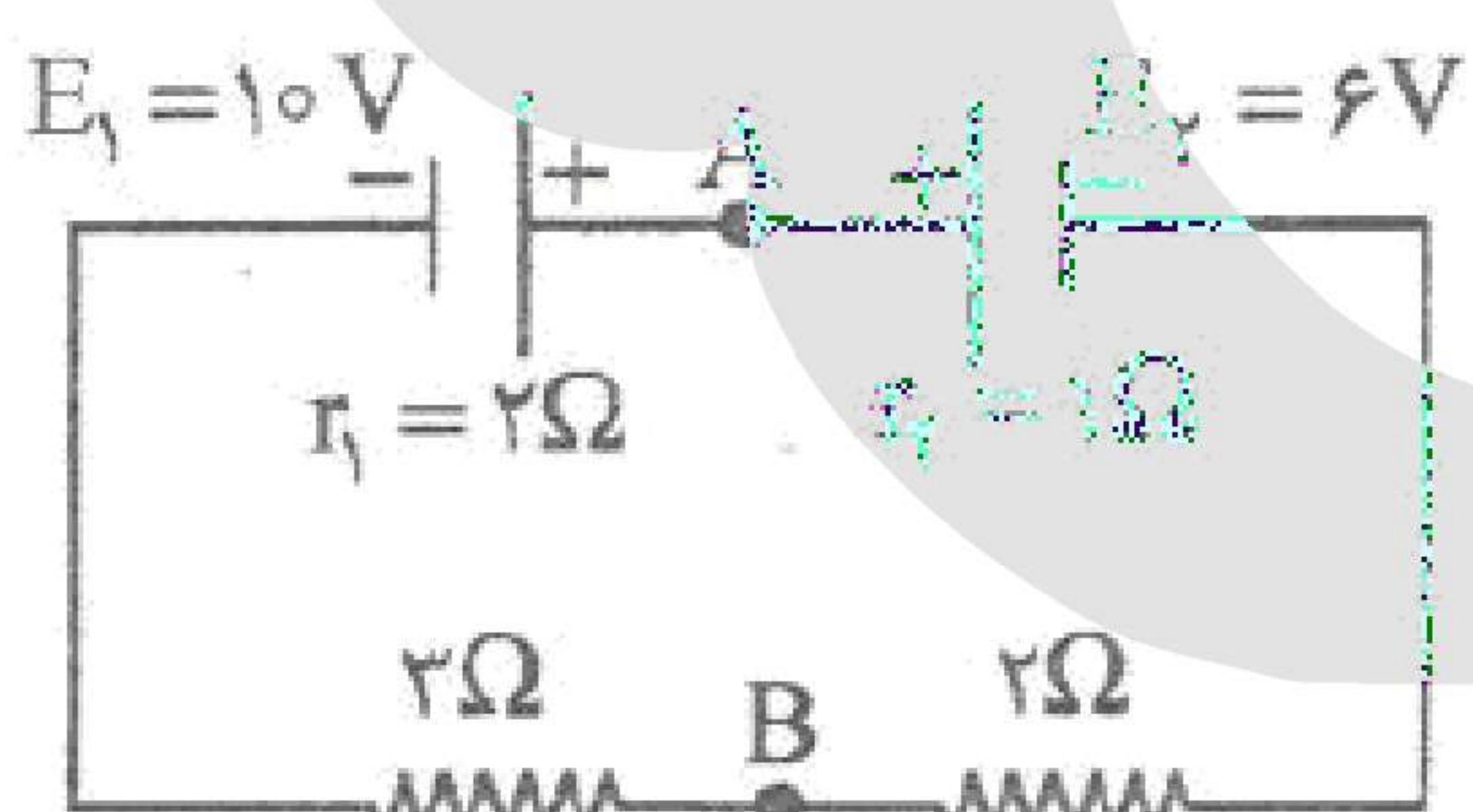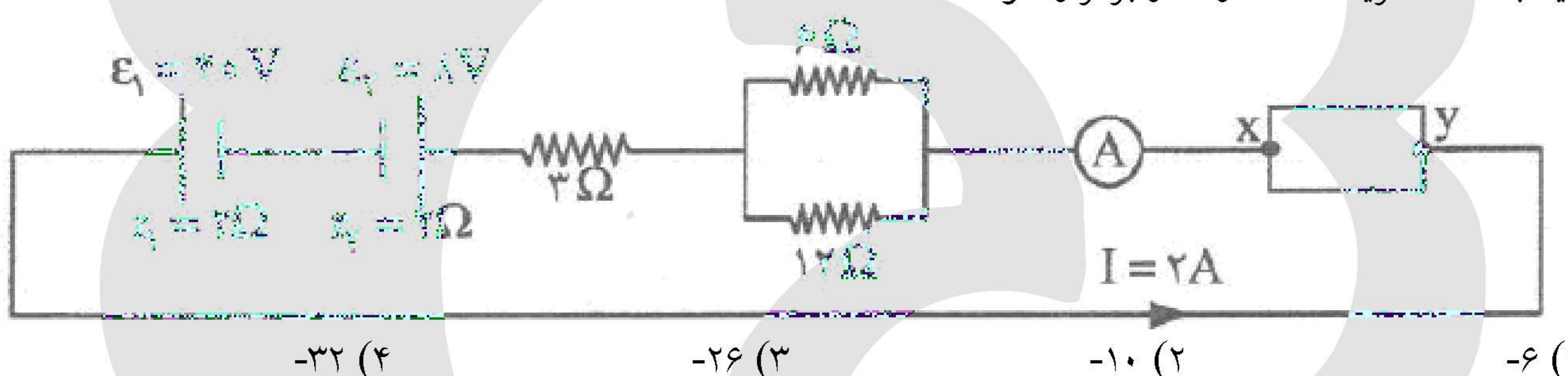۳- در مدار داده شده بین y - x یک باتری با مقاومت داخلی  $2\Omega$  قرار می‌دهیم، نیروی محرکه الکتریکی آن چند ولت باید باشد تا جریان  $2A$  در مدار برقرار شود؟




۴- در مدار مقابل توان گرمایی در کل مدار چند وات است؟

- ۴ (۱)  
۲ (۲)  
۱/۲۵ (۳)  
۳/۲ (۴)

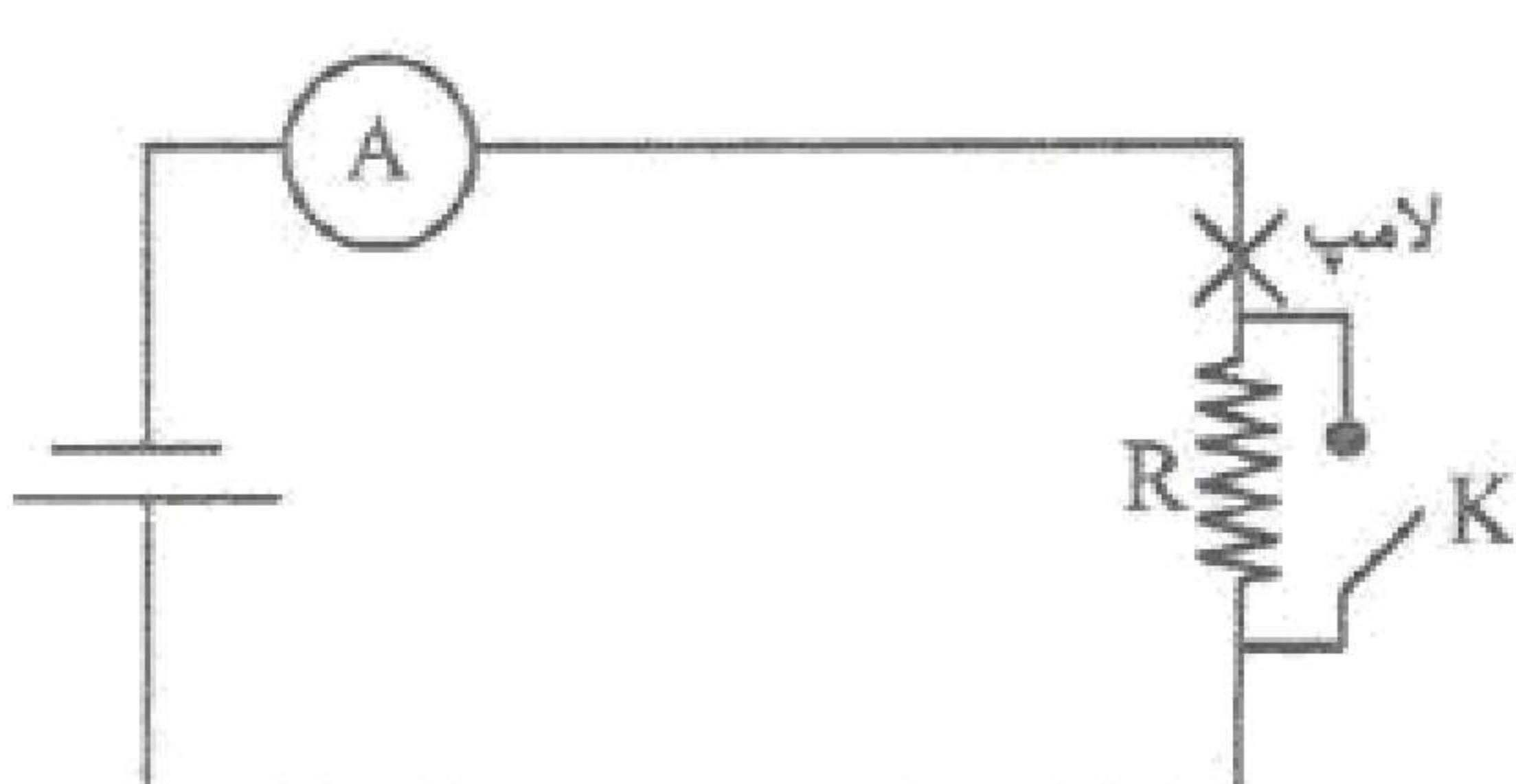

۵- در مدار زیر اگر کلید K بسته شود، کدامیک از گزینه‌ها درست است؟

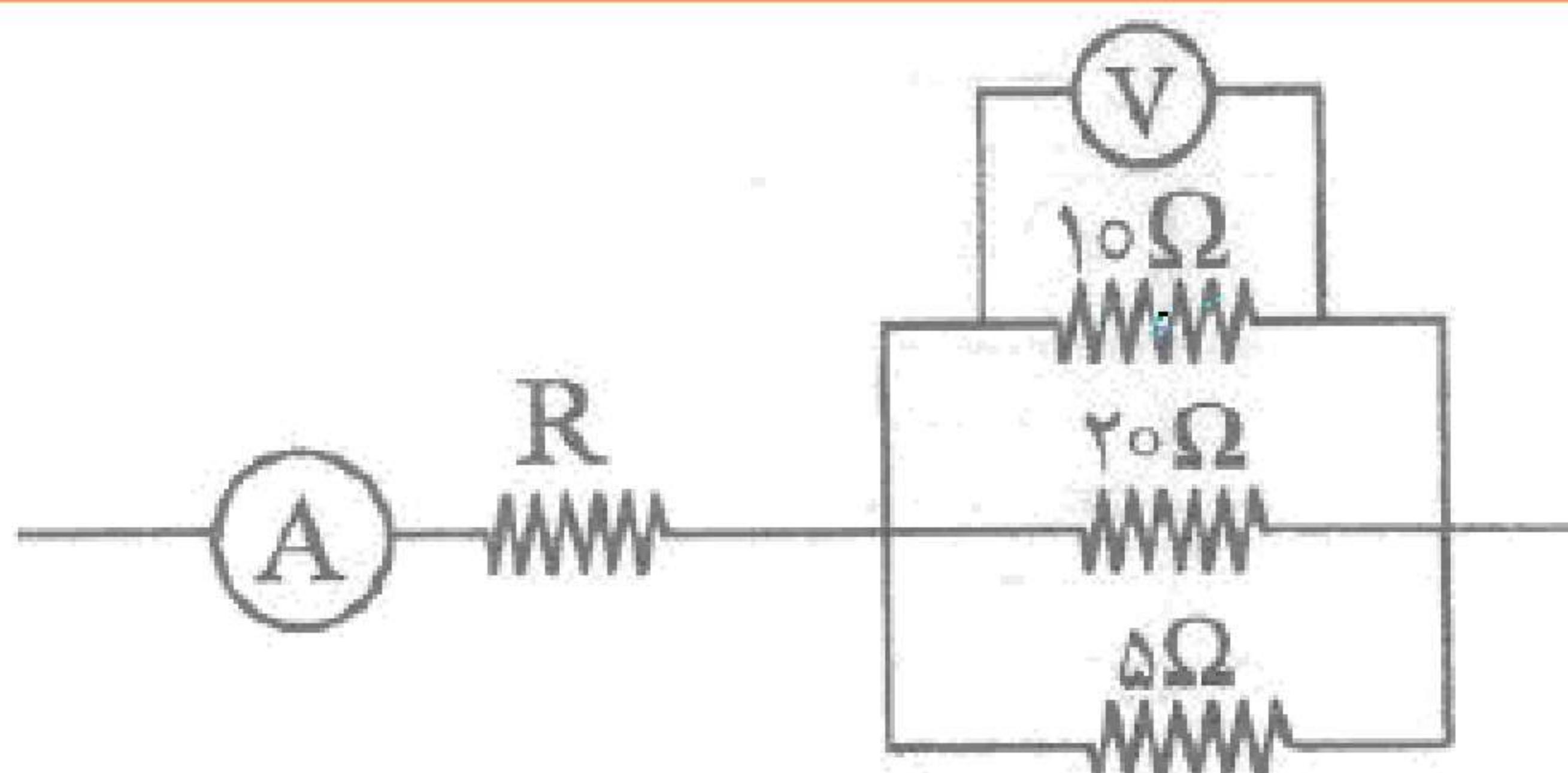- (۱) آمپر متر شدت جریان کمتری را نشان می‌دهد.  
(۲) آمپر متر شدت جریان بیشتری را نشان می‌دهد.  
(۳) آمپر متر شدت جریان اولیه را نشان می‌دهد.  
(۴) روشنایی لامپ کمتر می‌شود.




۶- اگر در مدار مقابل ولت سنج مقدار  $10\text{V}$  را نشان دهد، آمپرسنج در مدار چه مقدار جریانی را برحسب آمپر نشان می‌دهد؟

۳/۵ (۱)

۱/۵ (۲)

۱ (۳)

۳/۵ بیشتر از (۴)

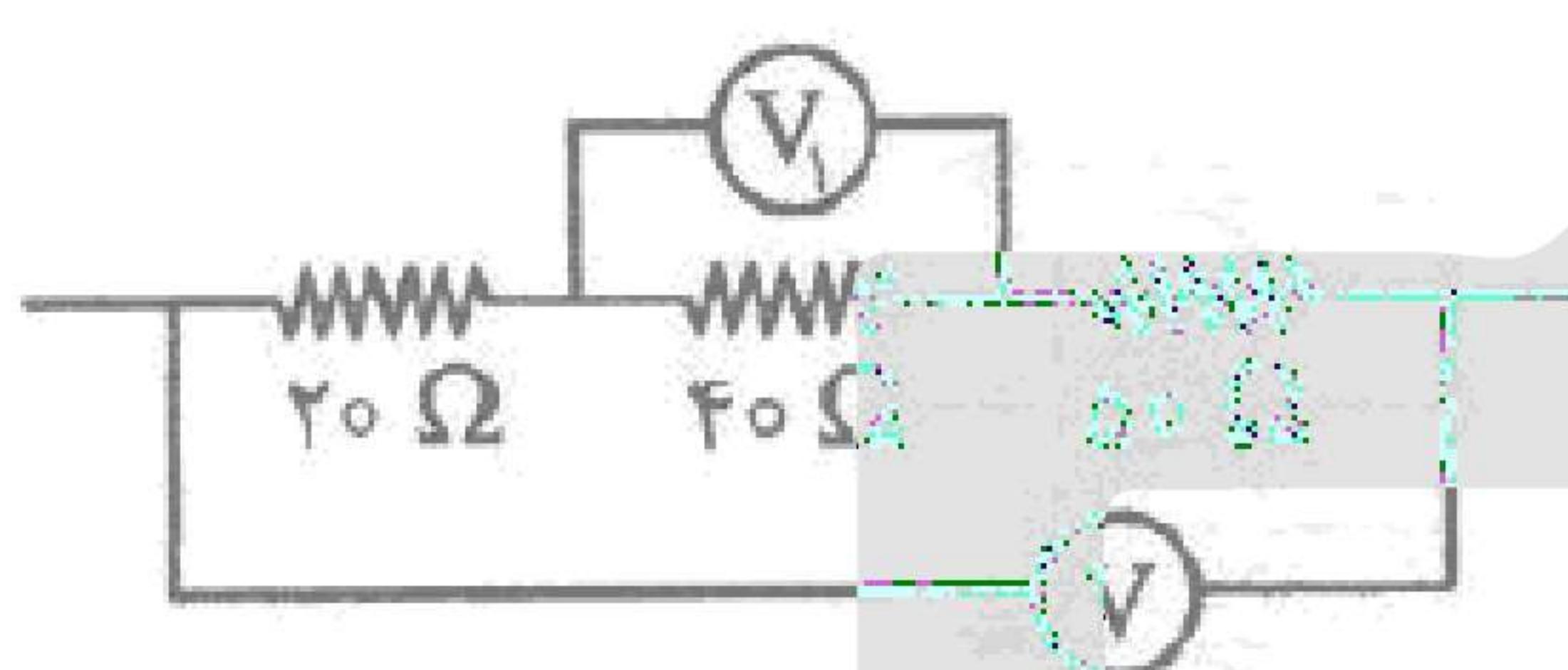

۷- در مدار مقابل اگر  $V_1 = 20\text{V}$  باشد، ولت سنج  $V$  چه عددی را نشان می‌دهد؟

۲۵ (۲)

۱۱۰ (۴)

۱۰ (۱)

۵۵ (۳)


۸- دو سیم آهنی با جرم‌های یکسان در دمای ثابت نگهداری می‌شوند. اگر طول سیم اولی  $6$  برابر طول سیم دومی و قطر سیم دومی  $\frac{1}{6}$  برابر قطر اولی باشد، نسبت مقاومت اولی به دومی کدام گزینه است؟

۳۶ (۴)

$\frac{1}{6}$  (۳)

۶ (۲)

$\frac{1}{36}$  (۱)

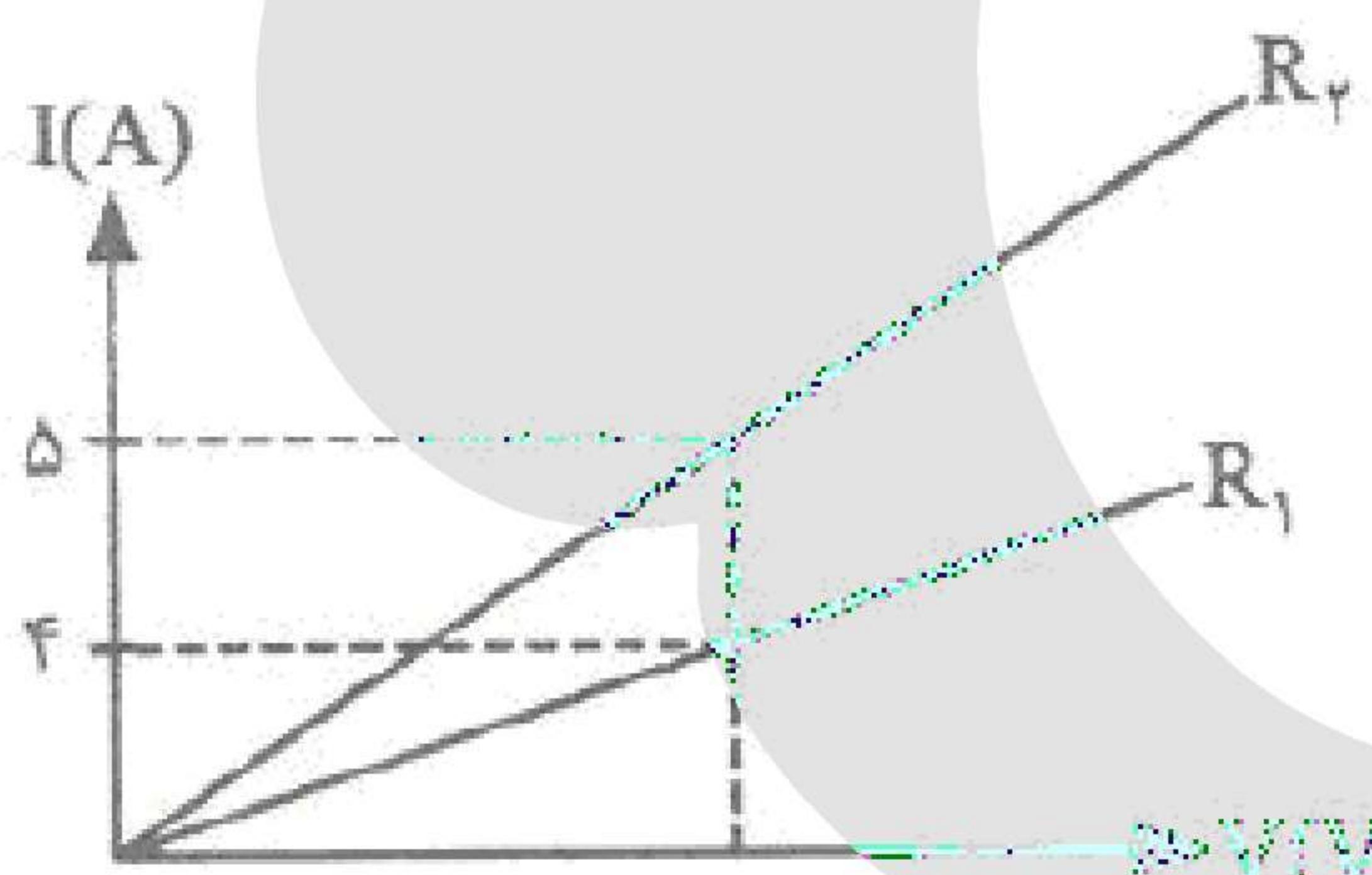

۹- نمودار تغییرات شدت جریان و اختلاف پتانسیل در دو سر رساناهای  $R_1$  و  $R_2$  مطابق شکل مقابل است. مقدار  $R_2$  چند میلی‌اهم است؟ ( $R_1 = 10\Omega$ )

$12/5 \times 10^3$  (۱)

$8 \times 10^{-3}$  (۲)

$4 \times 10^3$  (۳)

$8 \times 10^3$  (۴)

۱۰- اگر مقاومت ویژه رسانای  $B$ ،  $3$  برابر مقاومت رسانای  $A$  و طول رسانای  $A$  نصف طول رسانای  $B$  و قطر رسانای  $B$  دو برابر قطر رسانای  $A$  باشد، نسبت مقاومت  $A$  به مقاومت  $B$  در دمای ثابت، کدام است؟

$\frac{2}{3}$  (۴)

$\frac{3}{4}$  (۳)

$\frac{3}{2}$  (۲)

$\frac{4}{3}$  (۱)

۱۱- شدت جریانی به مقدار ۴ آمپر از سیم رسانایی می‌گذرد. در مدت ۸ ثانیه چند الکترون از مقطع این سیم عبور می‌کند؟  
 $(e = 1/6 \times 10^{-19} C)$





(۴)  $2 \times 10^{19}$

(۳)  $5 \times 10^{19}$

(۲)  $2 \times 10^{20}$

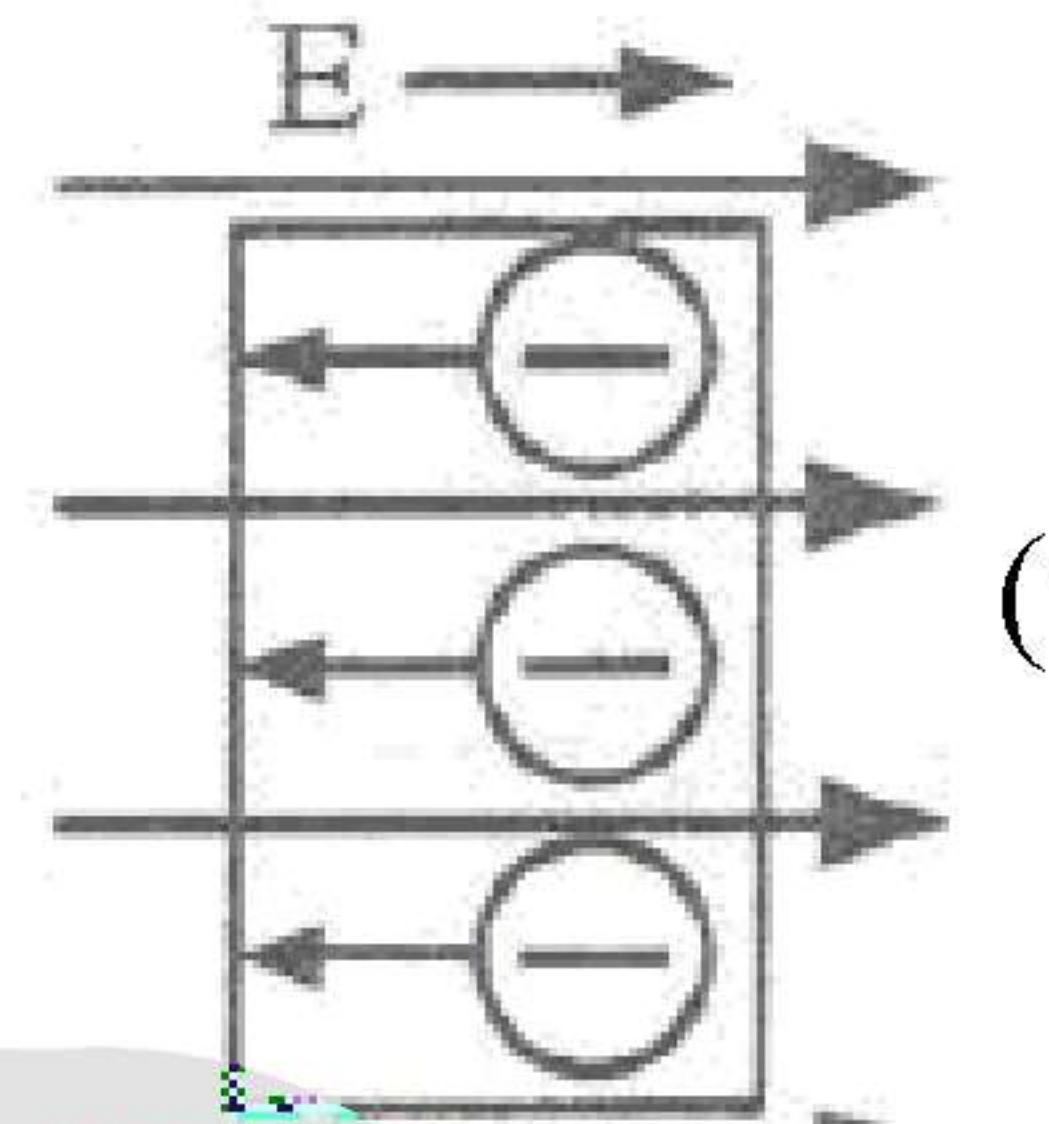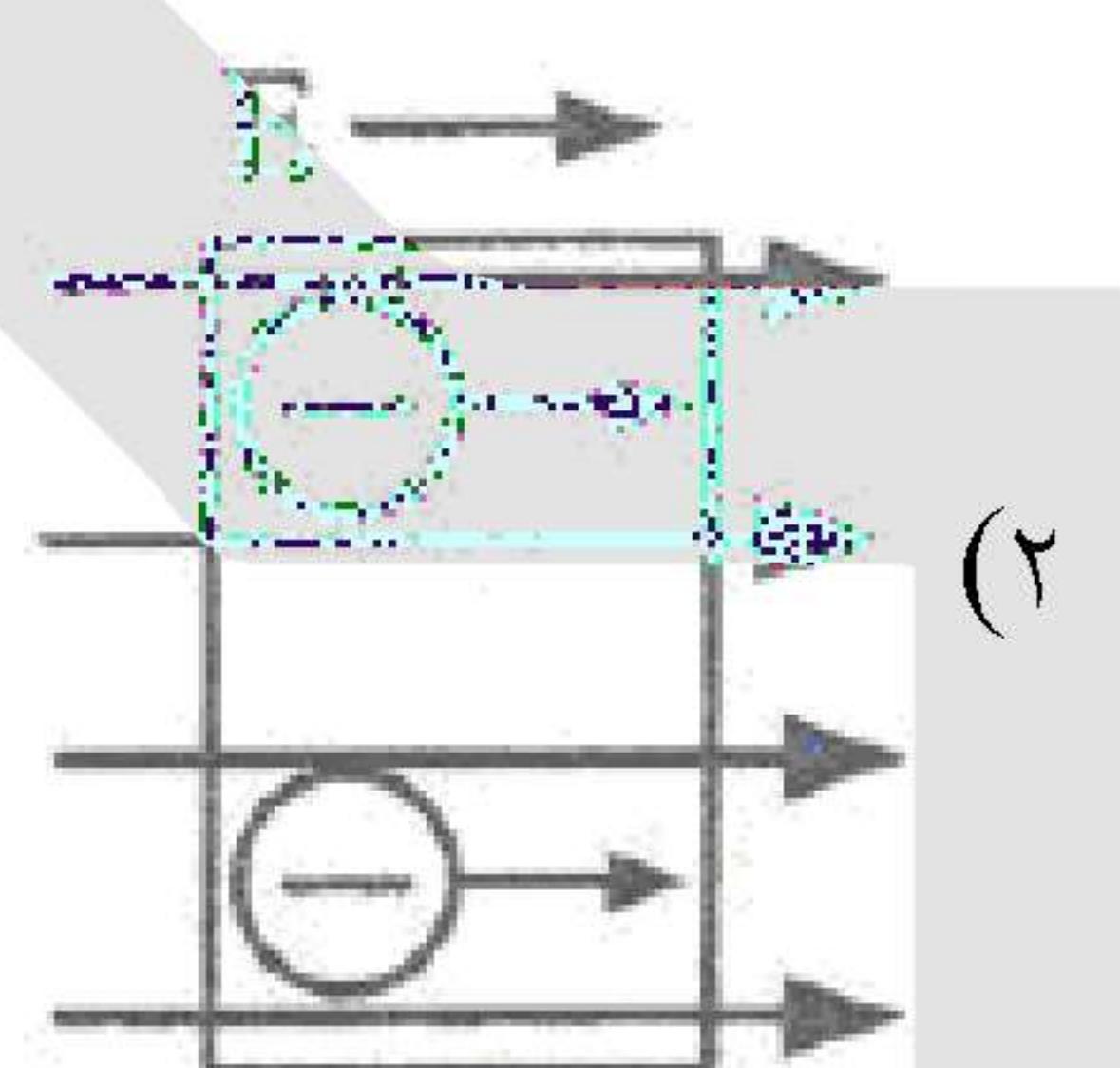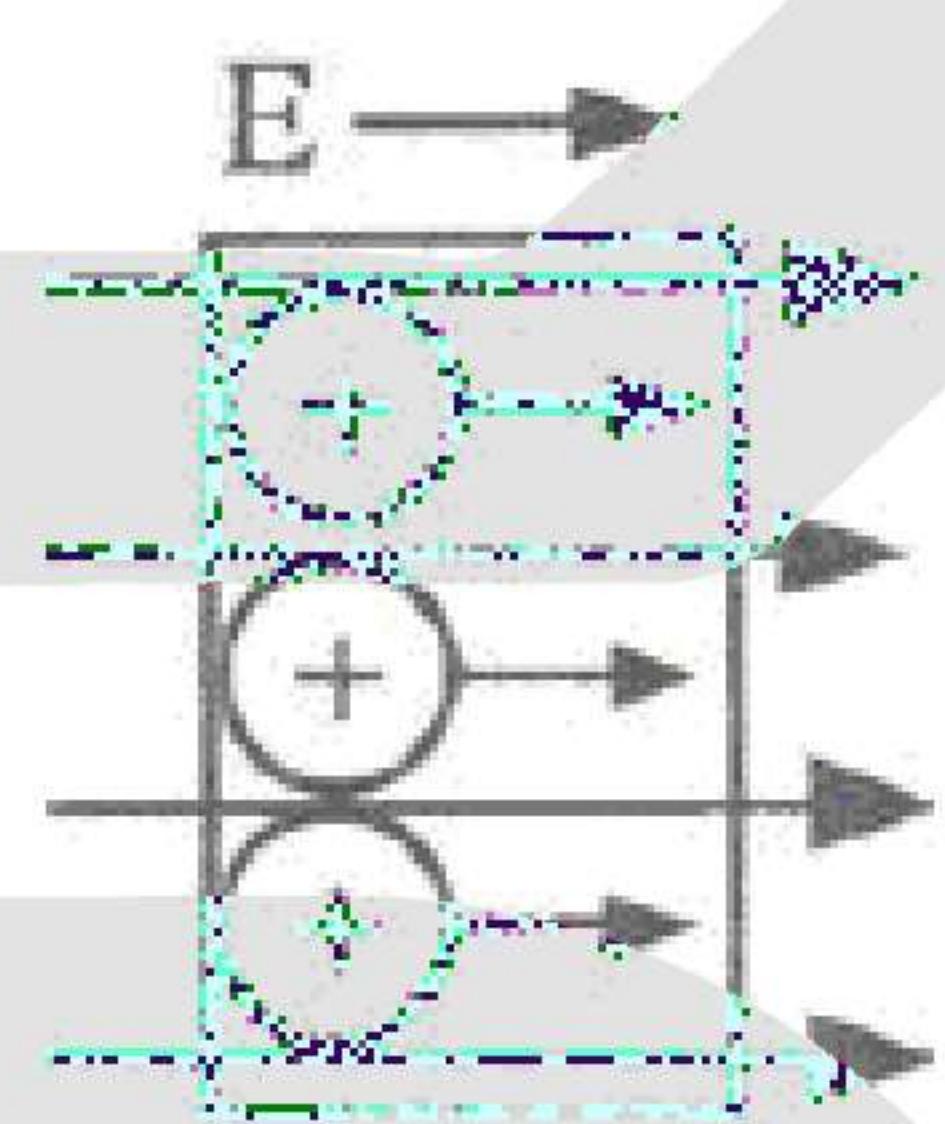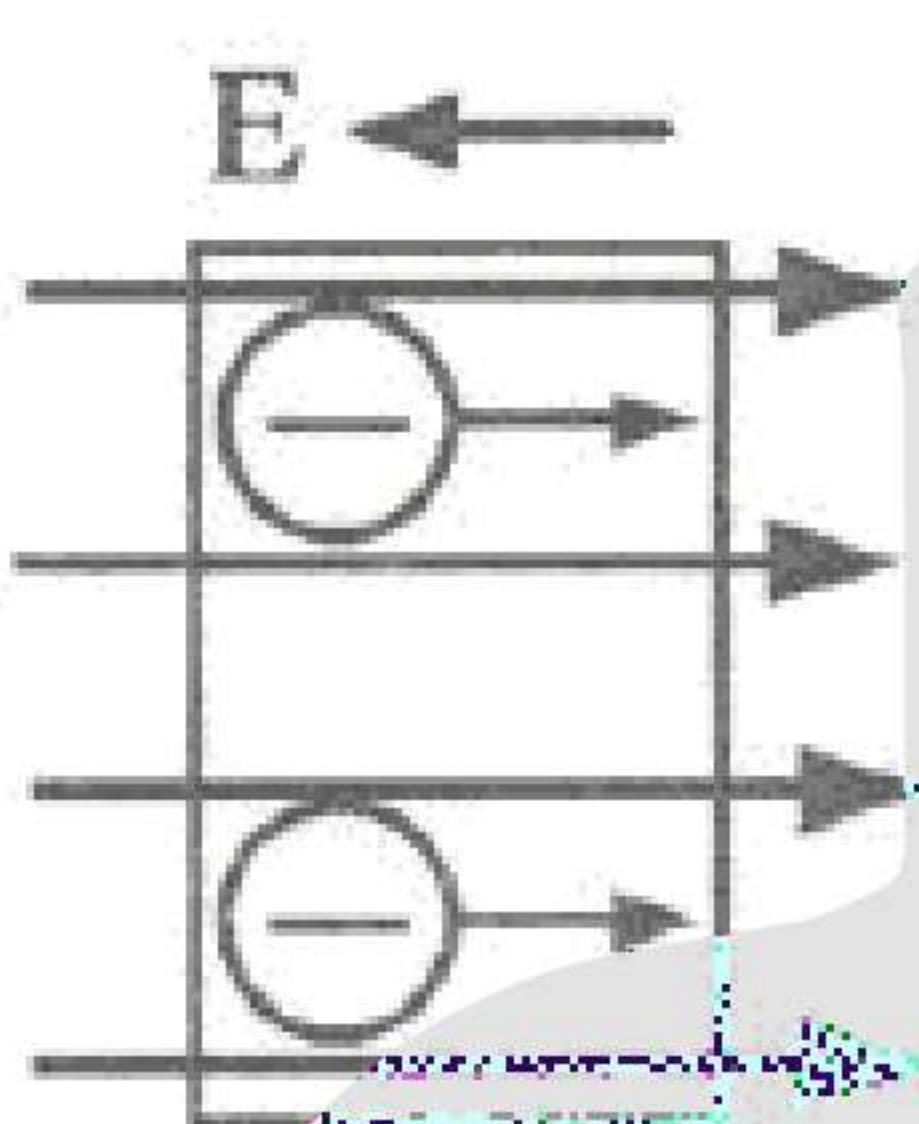(۱)  $5 \times 10^{20}$

۱۲- جهت جریان و میدان الکتریکی بلوکی فلزی که در ناحیه‌ای از میدان الکتریکی یکنواختی قرار گرفته، در کدامیک از گزینه‌ها به درستی نشان داده شده است؟



۱۳- کدامیک از گزینه‌های زیر به درستی بیان شده است؟

- ۱) انرژی ای را که منبع به واحد بار الکتریکی می‌دهد تا در مدار شارش کند، توان منبع نامیده می‌شود.
- ۲) افت پتانسیل در منبع به جریانی که از منبع می‌گذرد، بستگی ندارد.
- ۳) پتانسیل الکتریکی هر جسم رسانا که به زمین وصل شود، منفی است.
- ۴) اگر پایانه‌های یک منبع را به تنها یک ولتسنج بیندیم عددی که ولتسنج نشان می‌دهد برای نیروی محركه الکتریکی است.

«بانک سوال موسسه یاوران دانش»

۱۴- مشخصات یک لامپ گرمایی  $V = ۲۲۰$  و  $P = ۱۰۰۰$  است. اگر اختلاف پتانسیل دو سر لامپ را به  $V = ۱۱۰$  تغییر دهیم، به ترتیب توان مصرفی و جریان عبوری از لامپ چگونه خواهد شد؟ ( $I_1$  جریان عبوری اولیه،  $P_1$  توان اولیه)





(۴)  $\frac{I_1}{2}$  و  $\frac{P_1}{4}$

(۳)  $\frac{I_1}{4}$  و  $\frac{P_1}{2}$


(۲)  $\frac{I_1}{2}$  و  $4P_1$

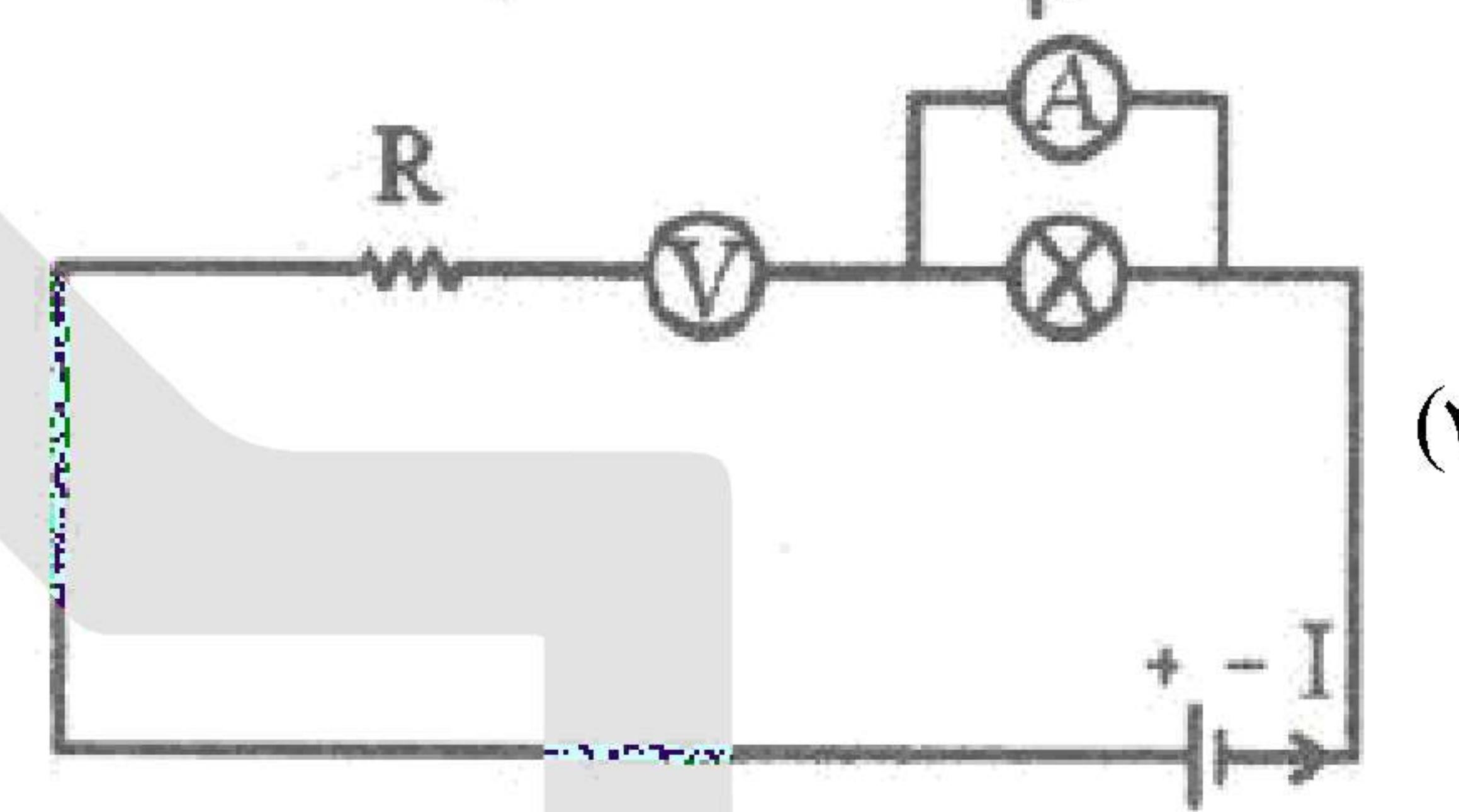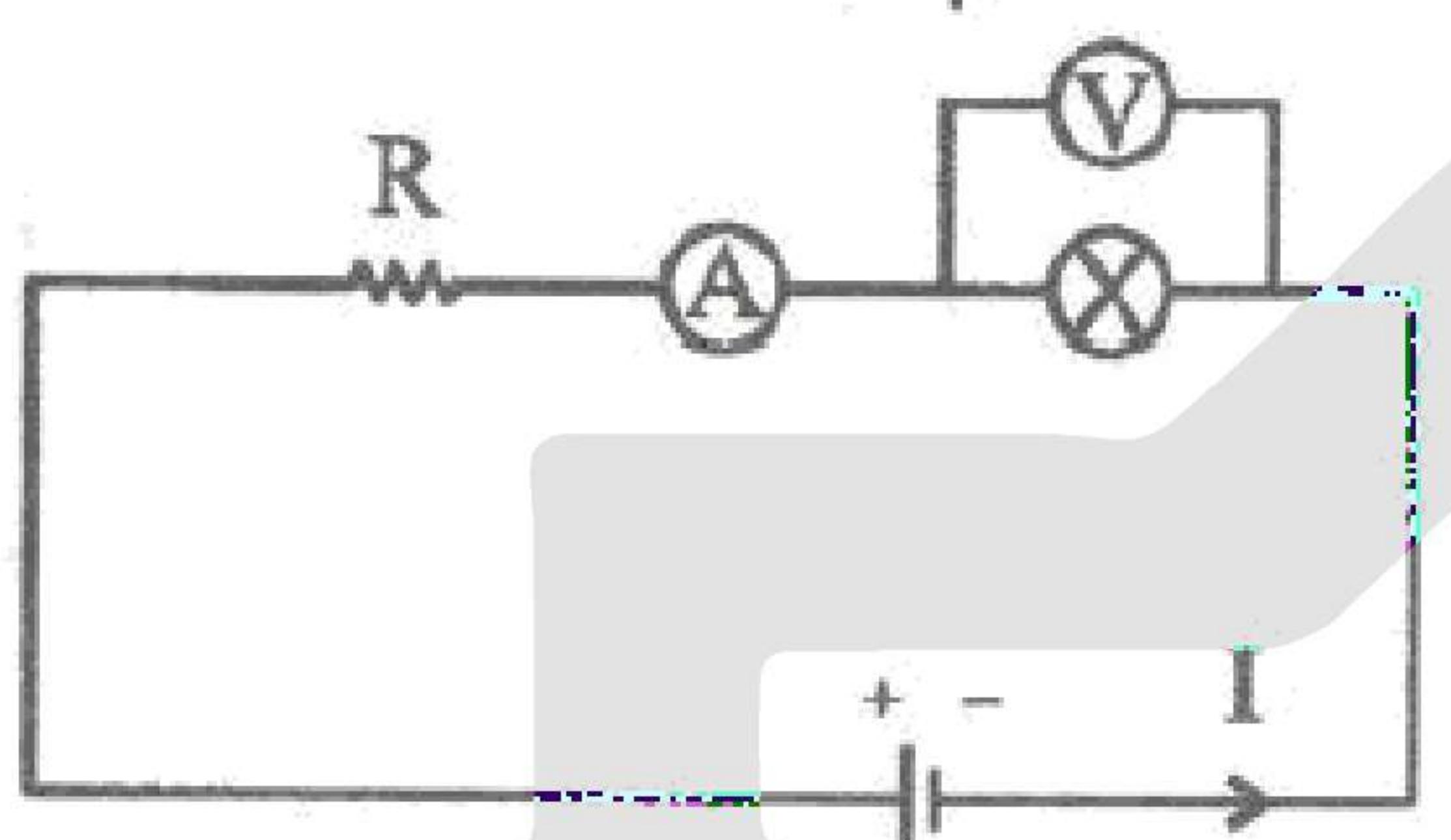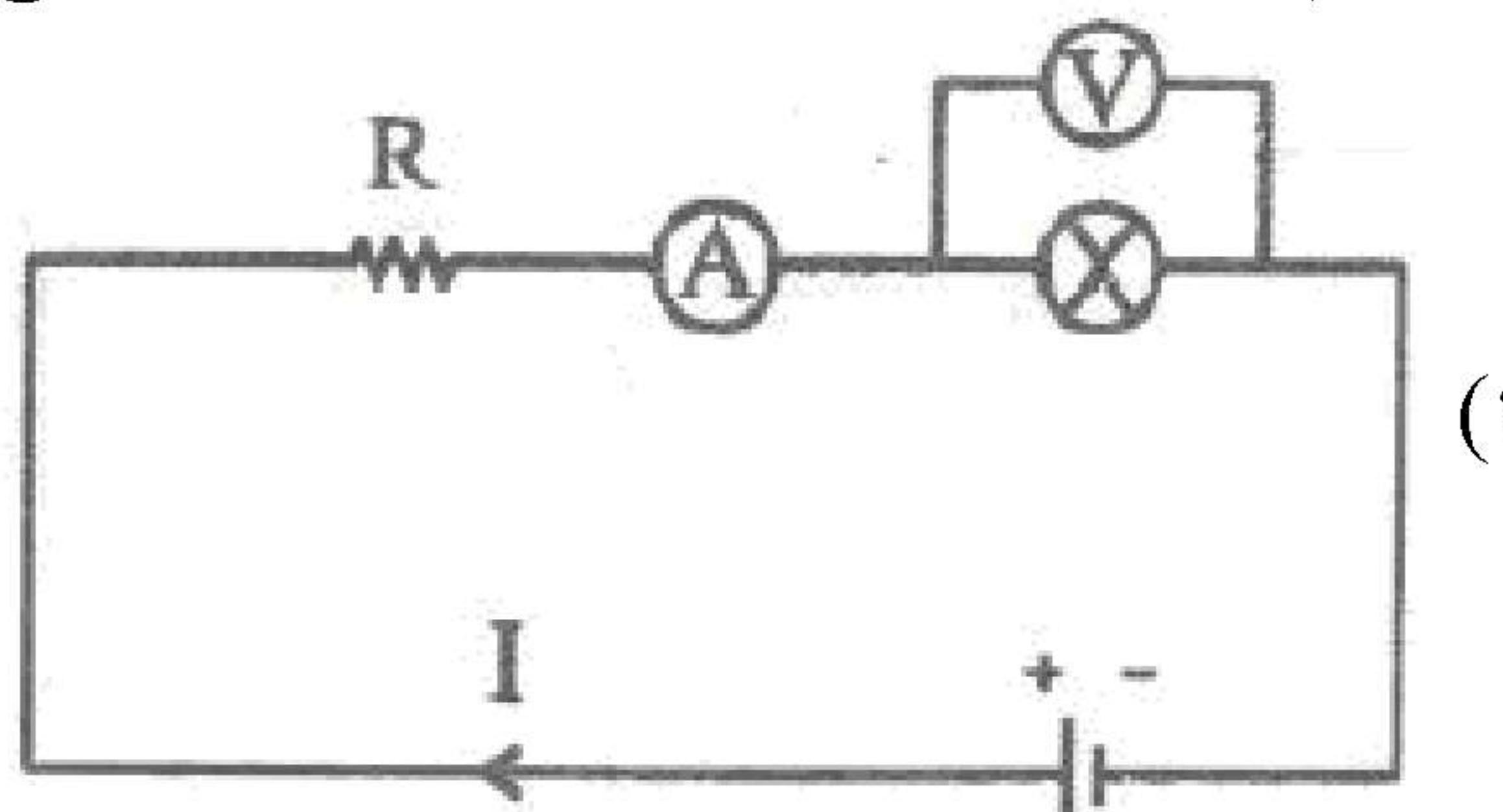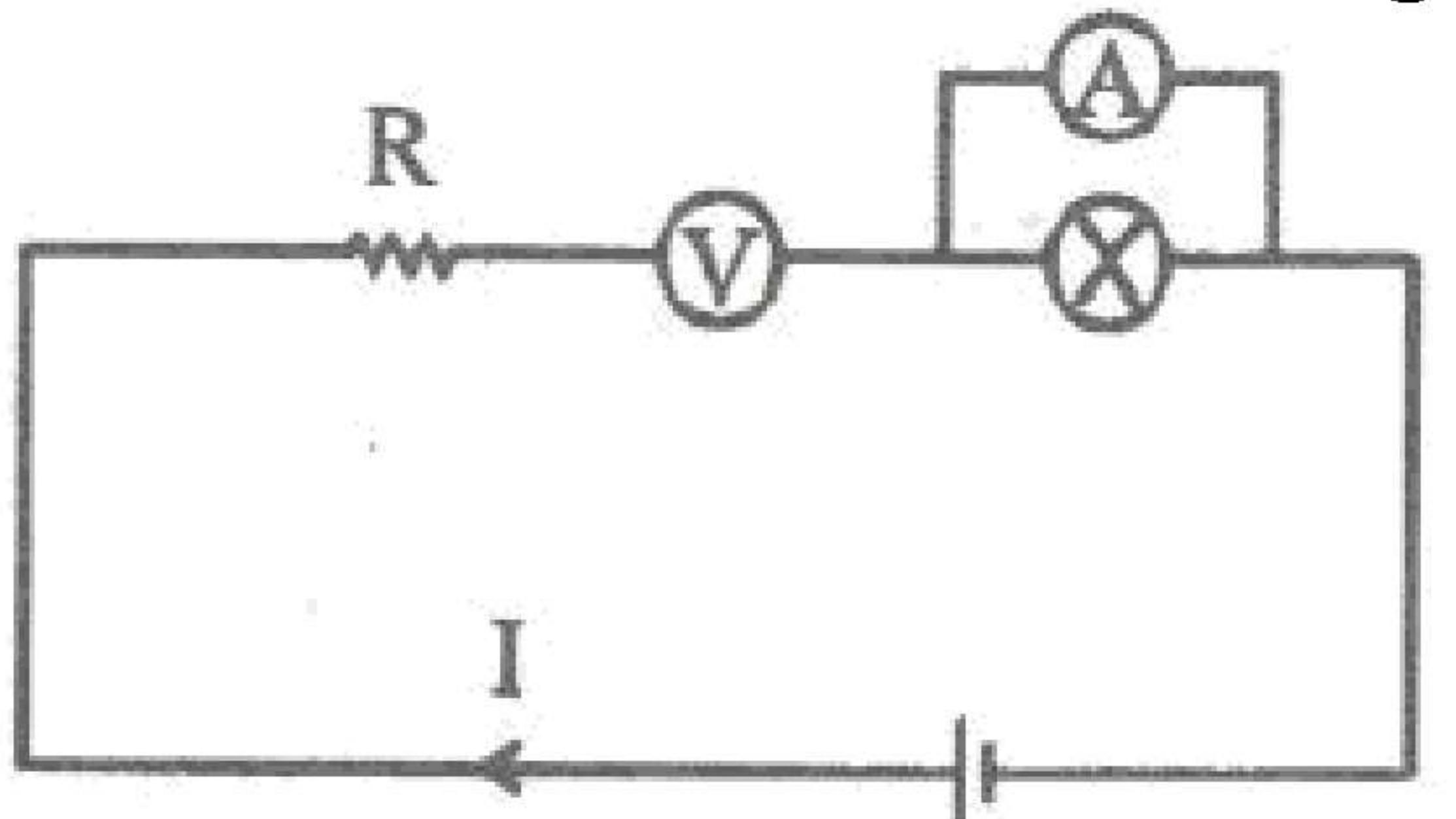(۱)  $2I_1$  و  $\frac{P_1}{4}$

۱۵- در کدام گزینه، شکل مدار با توجه به وجود آمپرسنج و ولتسنج به درستی نشان داده شده است؟



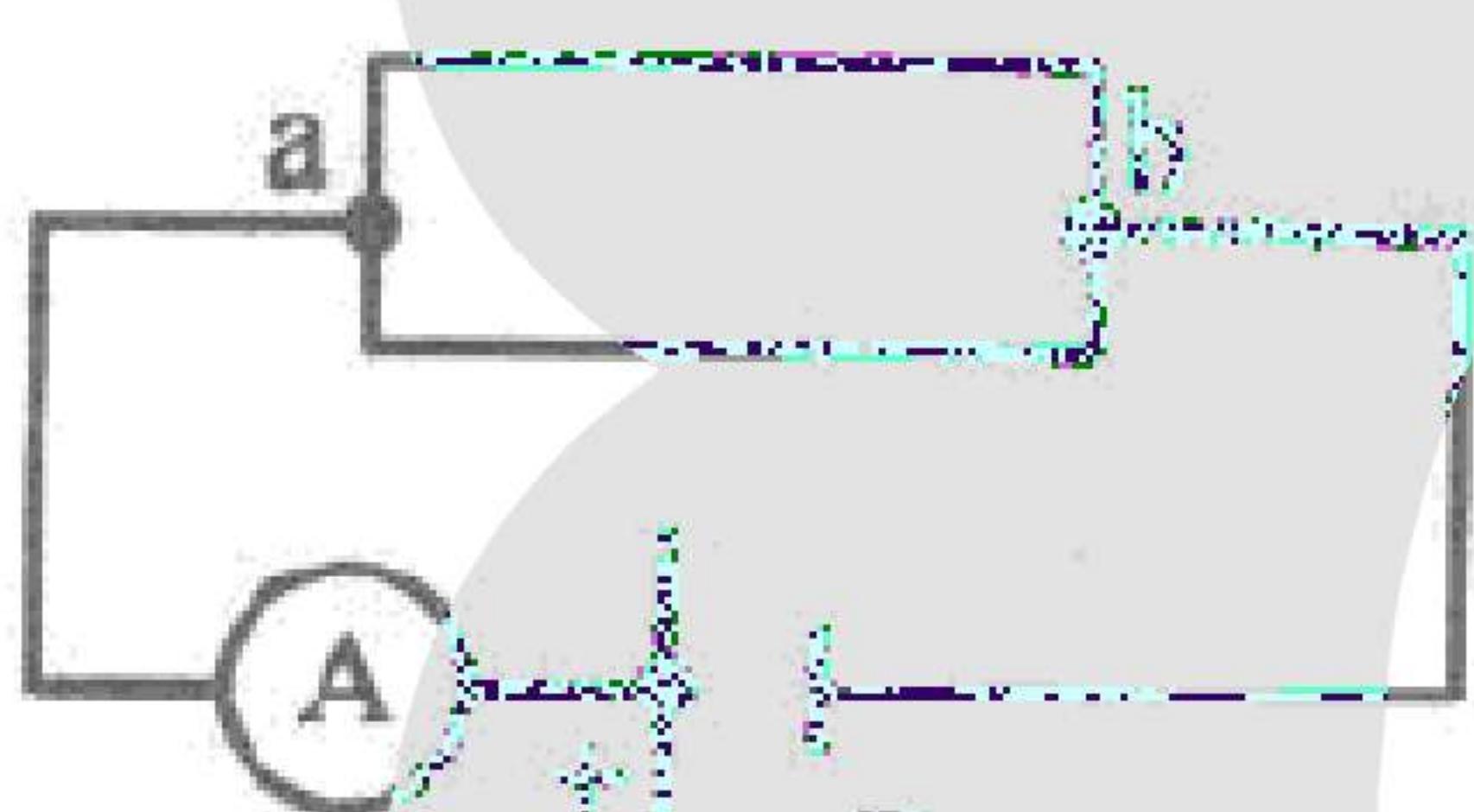۱۶- مطابق شکل، دو رسانایی A و B را با مشخصات زیر بین دو نقطه b و a در مدار قرار داده ایم؛ با کدامیک از مقاومت ها آمپرسنج عدد بیشتری را نشان می دهد؟



$$\rho_A = 6 \times 10^{-8} \Omega m$$

$$\rho_B = 9 \times 10^{-8} \Omega m$$

$$D_A = 4 \times 10^{-4} m$$

$$D_B = 8 \times 10^{-4} m$$

(۱) هر چه قطر مقاومت بیشتر و مقاومت ویژه هم بیشتر باشد، جریان کمتری گذر می کند، پس  $R_A$  مناسب است.

(۲) هر چه مقاومت کمتر باشد، شدت جریان بیشتری گذر می کند، پس  $R_B$  مناسب است.

(۳) چون  $D_B > D_A$  است، جریان گذرا از آمپرسنج با وجود  $R_B$  کمتر است.

(۴) چون  $\rho_B > \rho_A$  است، جریان گذرا از آمپرسنج با وجود  $R_A$  بیشتر است.

۱۷- قطر سیم رسانایی با مقاومت  $R$ ، ۴ برابر قطر اولیه آن درنظر گرفته شده است؛ مقدار مقاومت آن چند برابر می شود؟


$$\frac{1}{4}$$

$$\frac{1}{16}$$

$$16(2)$$

$$\frac{1}{8}$$

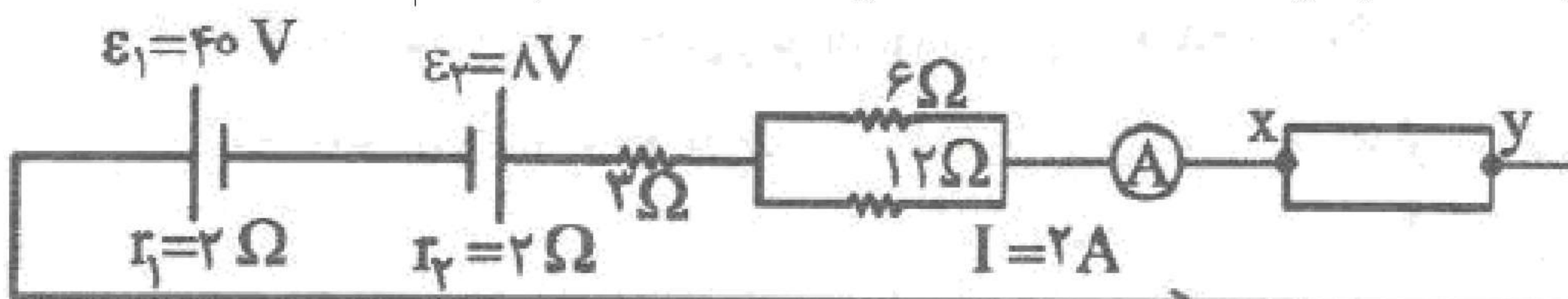۱۸- در مدار زیر جریان ۲A گردش دارد، مقدار مقاومت بین دو نقطه y - x چند اهم است؟




$$5(4)$$

$$10(3)$$

$$16(2)$$

$$13(1)$$

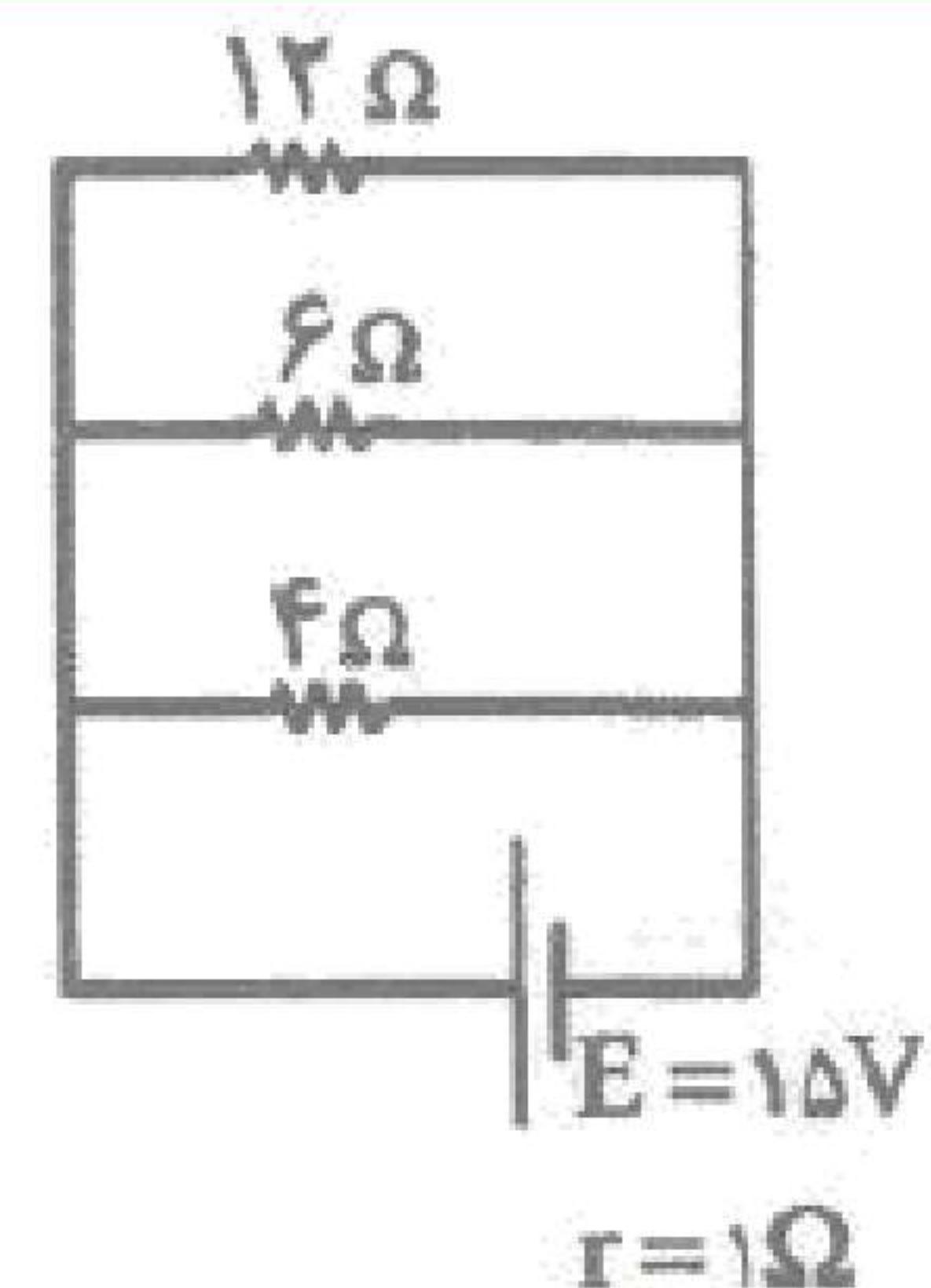


۱۹- در مدار داده شده توان مفید مولد چند وات است؟

۷۵ (۱)

۳۷/۵ (۲)

۲۵ (۳)

۵۰ (۴)

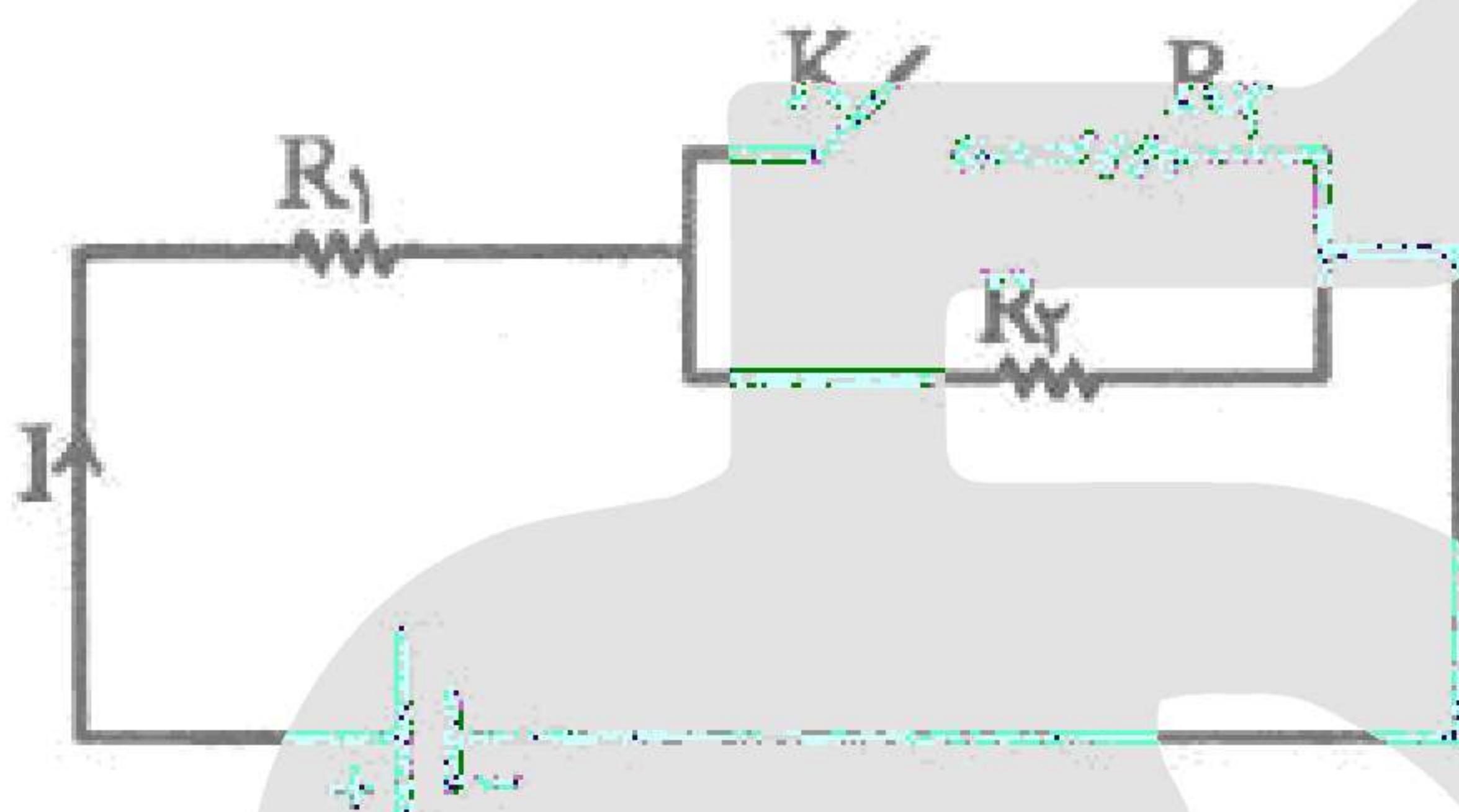


۲۰- در شکل مدار داده شده اگر کلید  $K$  را بندیم، شدت جریان  $I$  در مدار چه تغییری می‌کند؟

(۱) کم می‌شود.

(۲) تغییر نمی‌کند.

(۳) زیاد می‌شود.

(۴) بستگی به مقاومت داخلی مولد دارد.

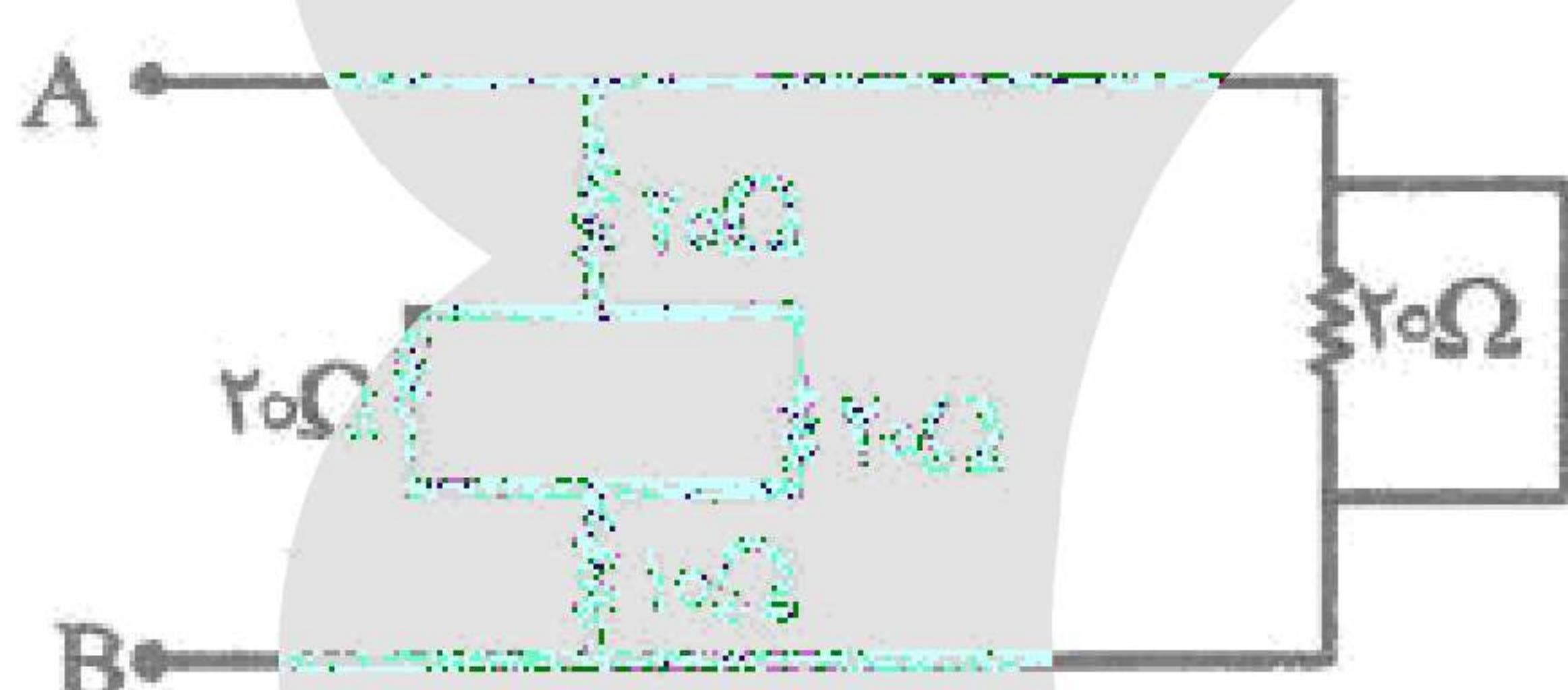


۲۱- در شکل مقابل، مقدار چه مقاومتی را می‌توان معادل مقاومت‌های نشان داده شده بین دو نقطه A و B در نظر گرفت؟

۲۰ (۲)

۰ (۴)

۴۰ (۱)

۱۳ (۳)

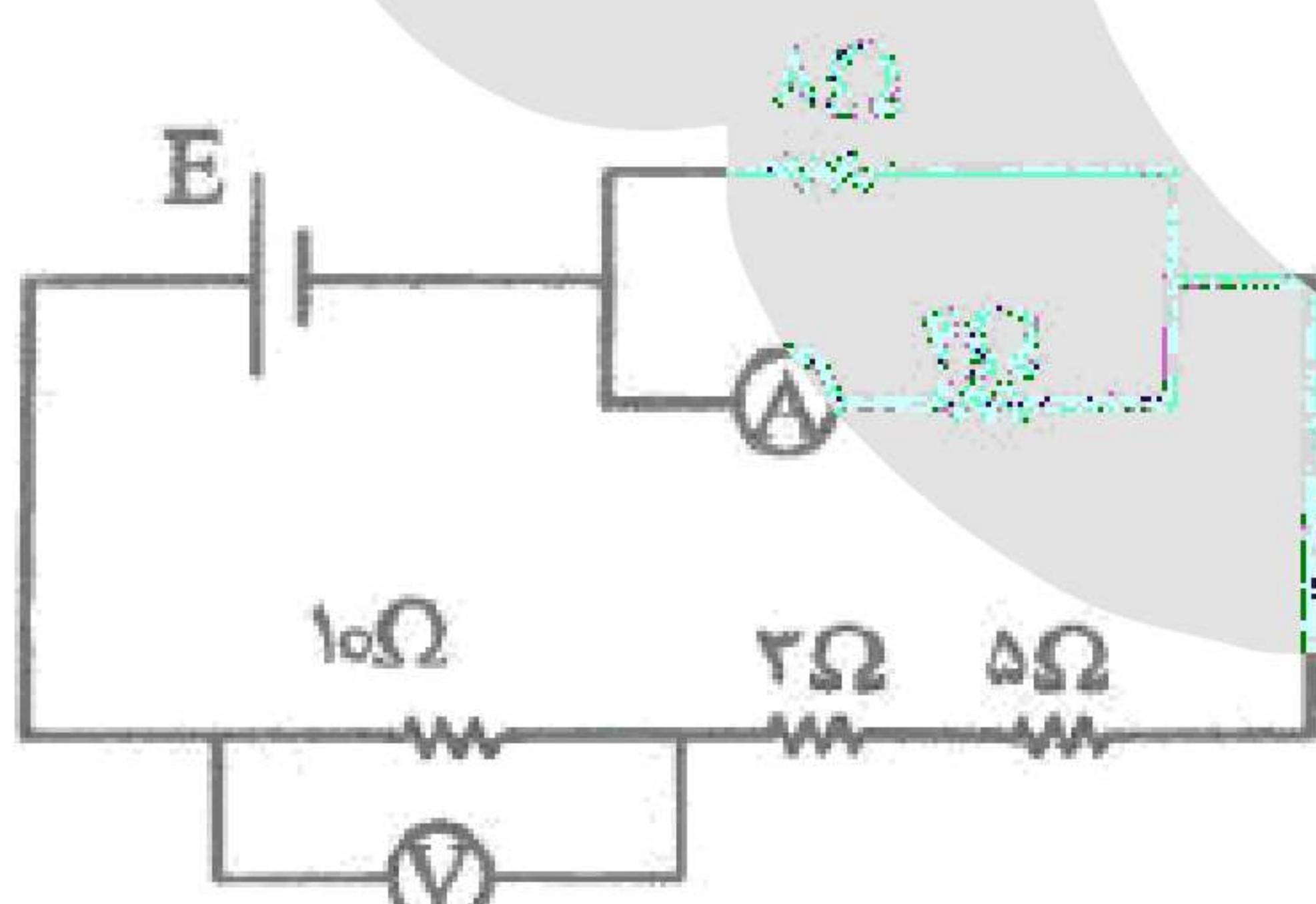

۲۲- در شکل مدار داده شده آمپرسنج  $2A$  را نشان می‌دهد. ولتسنج چه عددی را مشخص می‌کند؟

۲۰ V (۱)

۳۰ V (۲)

۵۴ V (۳)

۳۶ V (۴)


(۴) مقدار الکتریسیته

(۳) ظرفیت خازن

۲۳- یکای آمپر ثانیه، شناسه کدام کمیت است؟

(۲) شدت جریان

(۱) مقاومت الکتریکی

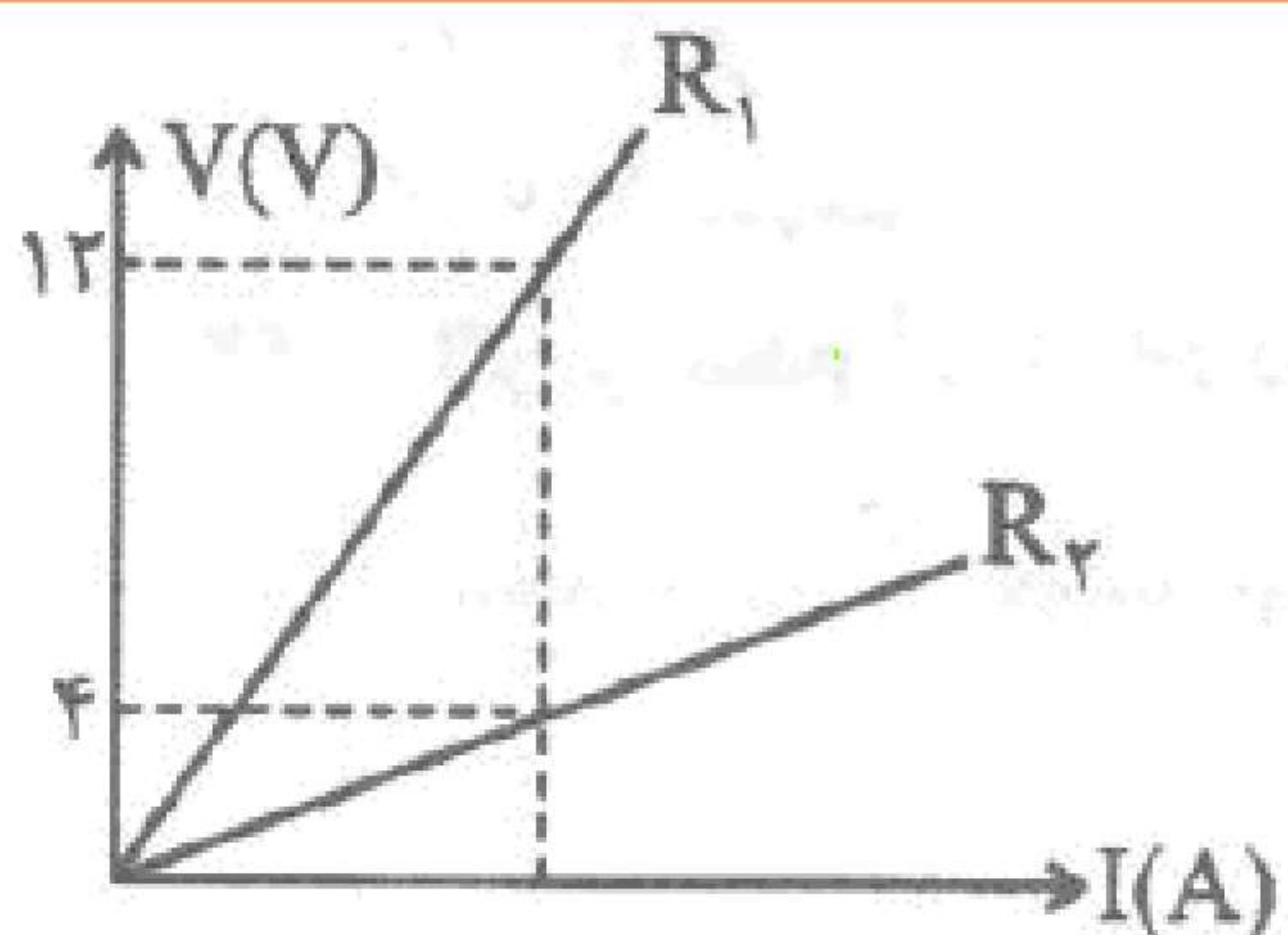

-۲۴- نمودار I-V برای دو مقاومت به صورت زیر داده شده است.  
اگر شیب خط مربوط به مقاومت دومی برابر ۱۲ باشد، اندازه مقاومت  $R_1$  چند اهم است؟

- ۳۶ (۱)  
۱۲ (۲)  
۴۸ (۳)  
۴ (۴)

-۲۵- مقاومت رسانایی با ضریب انبساط دمایی  $5 \times 10^{-4} \text{ K}^{-1}$  برابر  $150 \Omega$  است. دمای این مقاومت را چند درجه سانتی گراد افزایش دهیم تا مقاومت آن  $3\Omega$  افزایش یابد؟

۲۰ (۴)

۲۵ (۳)

۴۰ (۲)

۵۰ (۱)

-۲۶- مقاومت سیمی رسانا در صفر درجه  $R$  است. در چه دمایی  $20$  درصد بر مقدار اولیه آن افزوده می شود؟  
 $(\alpha = 0.004^\circ \text{C})$

$$(\alpha = 0.004^\circ \text{C})$$

$20^\circ \text{C}$  (۴)

$200^\circ \text{C}$  (۳)

$50^\circ \text{C}$  (۲)

$500^\circ \text{C}$  (۱)

-۲۷- شدت جریان  $20$  آمپری در مدت زمان  $40$  ثانیه عامل گذر، چند الکترون از مقطع سیم است؟



$$5 \times 10^{18}$$


$$2 \times 10^{18}$$

$$2 \times 10^{17}$$

$$5 \times 10^{17}$$

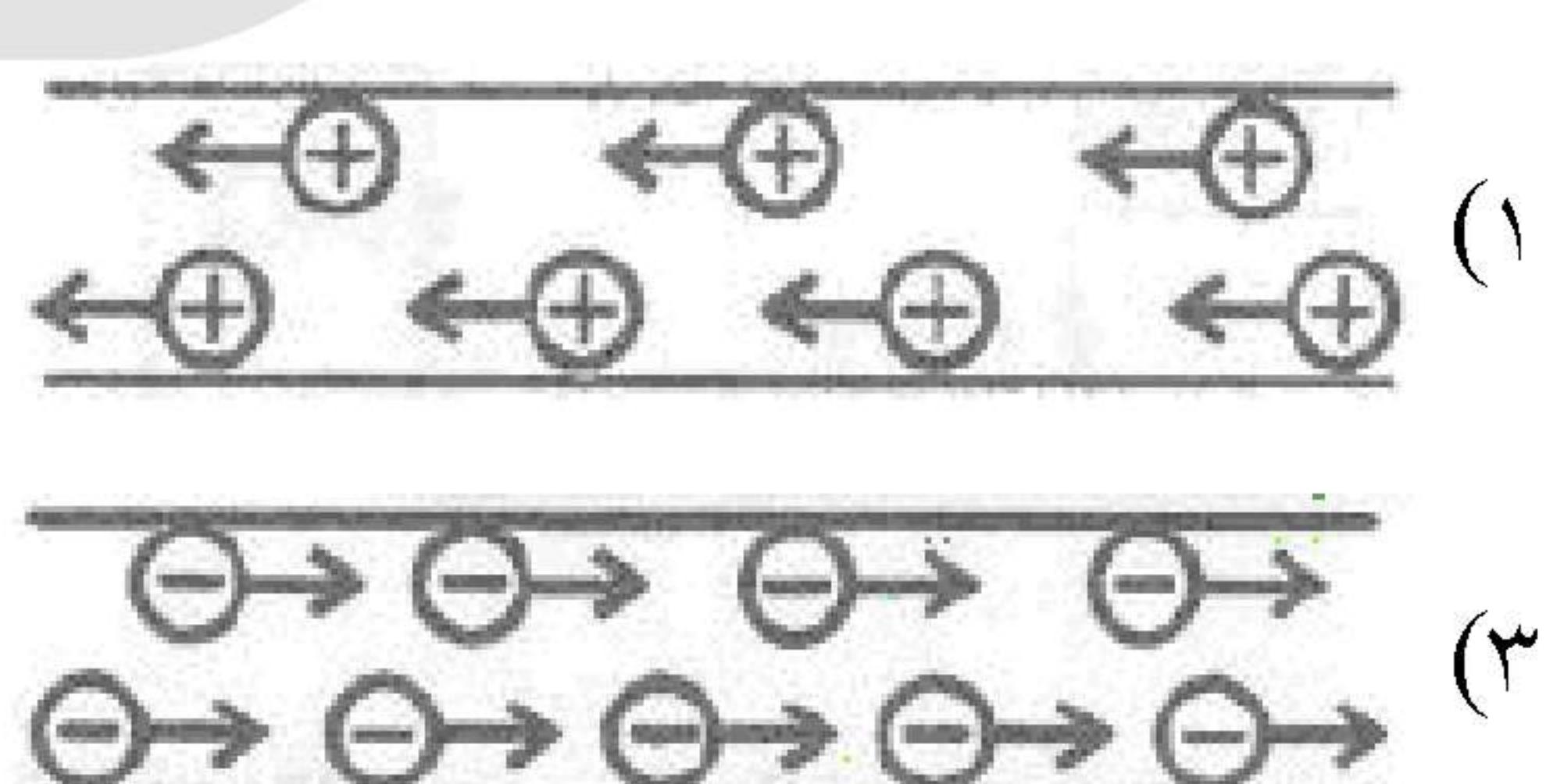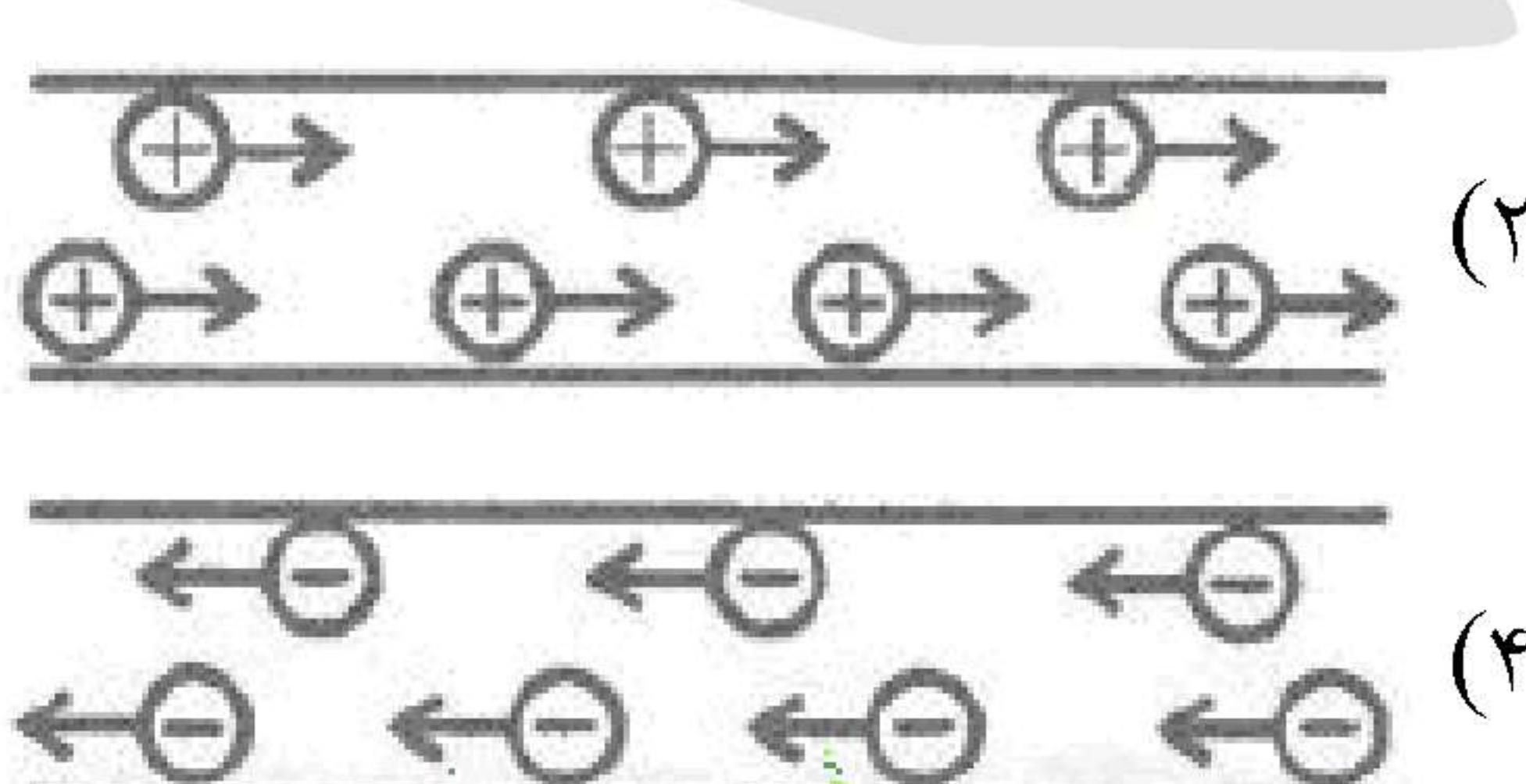-۲۸- از سیمی مطابق شکل زیر جریانی از چپ به راست در حال شارش است. کدام گزینه نوع بارهای متحرک با جهت حرکت آنها را به درستی نشان می دهد؟



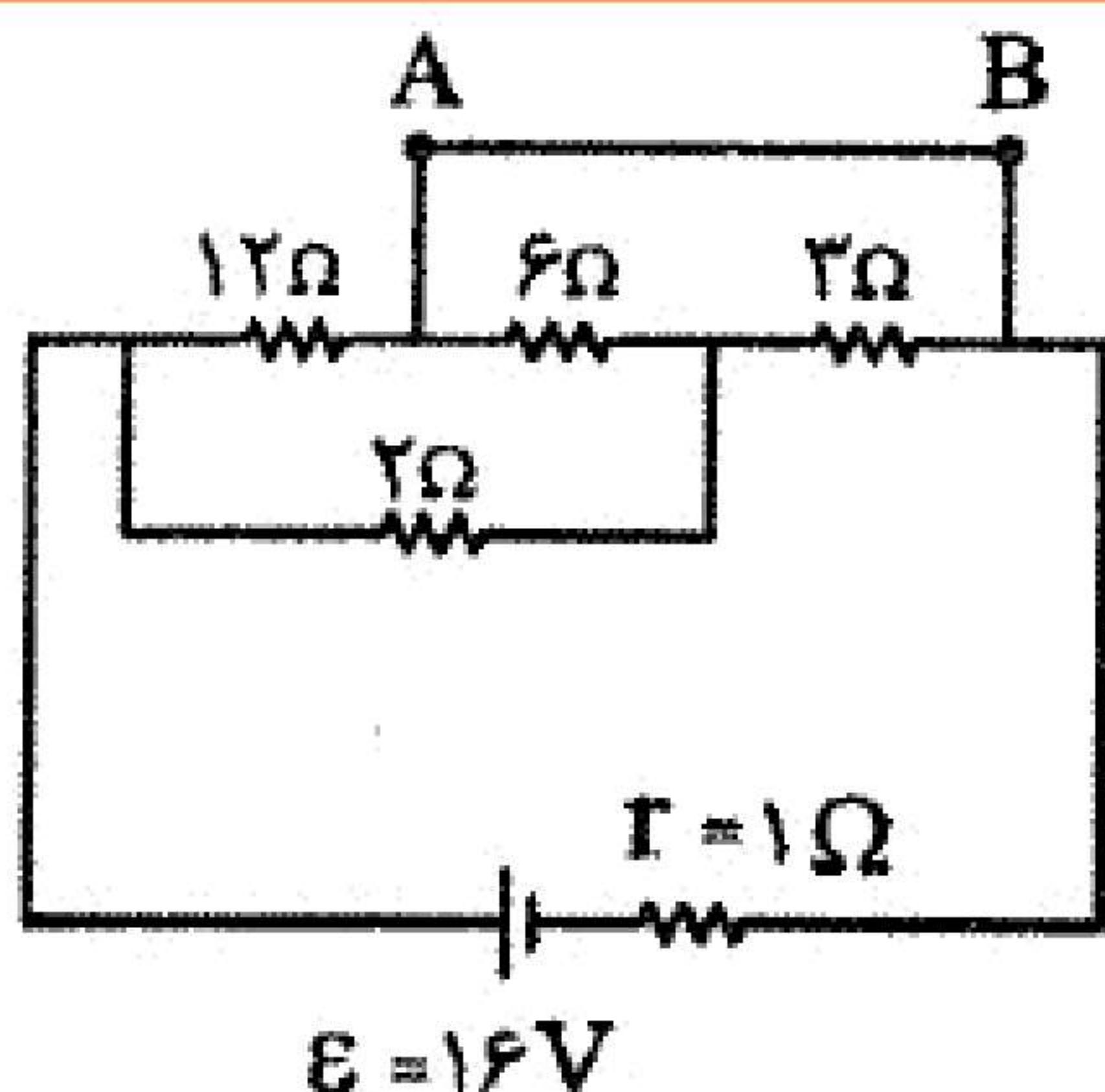

۲۹- در مدار مقابل جریان سیم AB چند آمپر است؟

۱/۵ (۱)

۲ (۲)

۲/۵ (۳)

۳ (۴)

۳۰- سه لامپ مشابه که ولتاژ اسمی هر کدام  $220\text{V}$  و توان اسمی هر کدام  $90\text{W}$  است، به طور متوالی به هم بسته و مجموعه را به ولتاژ  $220\text{V}$  وصل می‌کنیم. توان مصرفی هر لامپ چند وات می‌شود؟



۱۰ (۴)

۳۰ (۳)

۶۰ (۲)

۹۰ (۱)

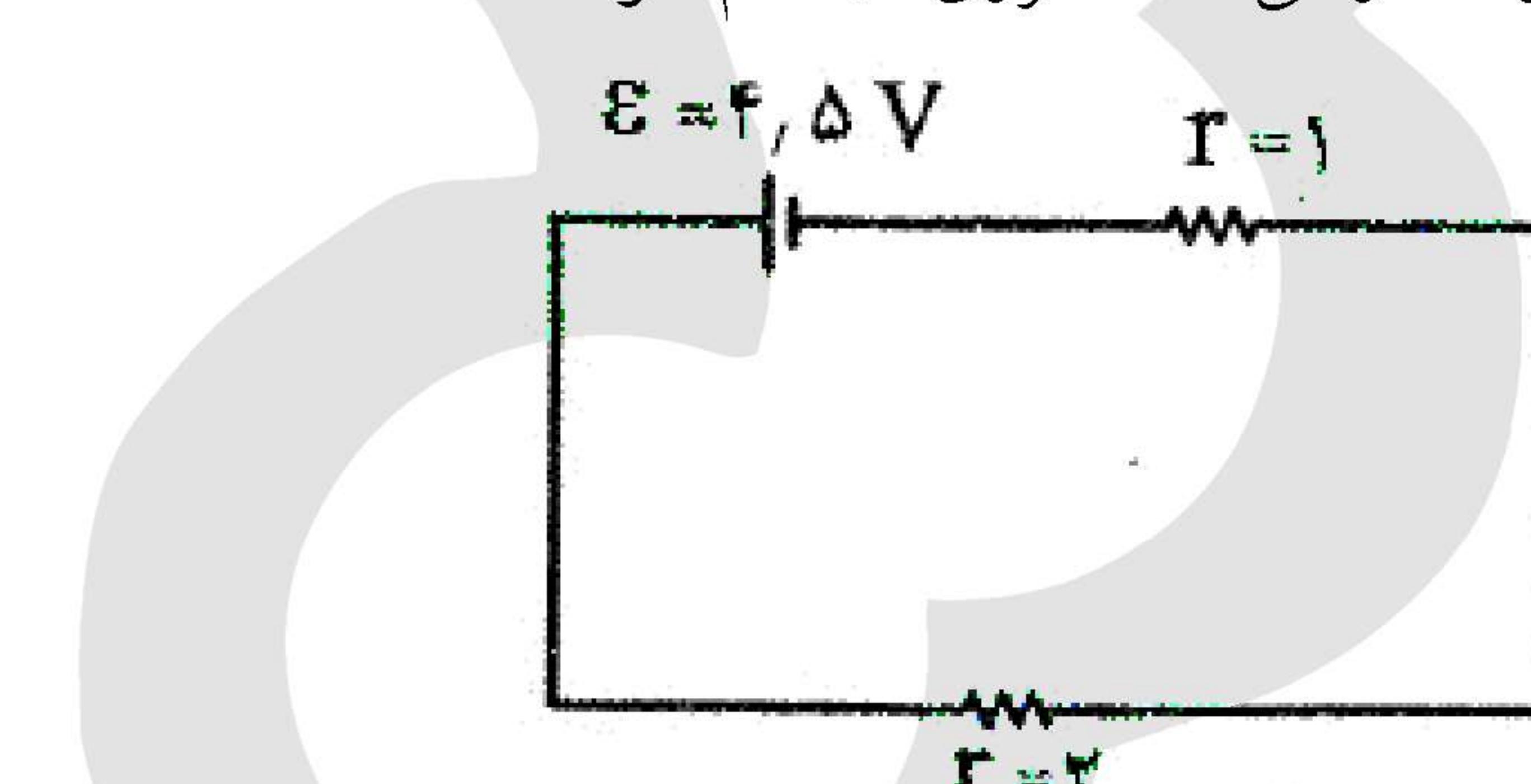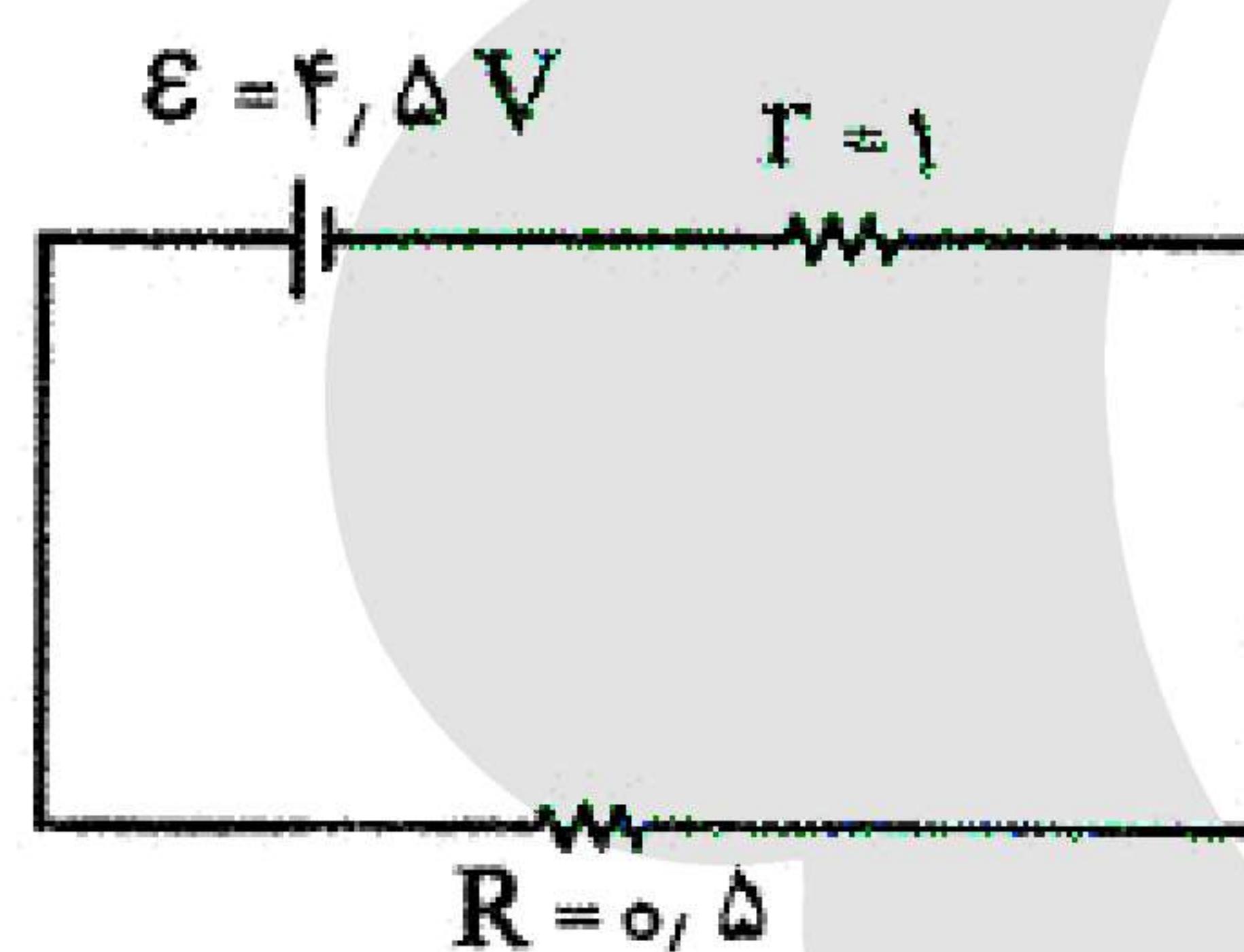۳۱- یک باتری به اندازه  $6\text{Ah}$  شارژ شده است. نیروی محرکه این باتری  $4/5\text{V}$  و مقاومت درونی آن  $1\Omega$  است. ابتدا از این باتری در مدار ۱ به مدت یک ساعت استفاده می‌کنیم. سپس آن را در مدار ۲ قرار می‌دهیم. این باتری چند ساعت در مدار ۲ کار می‌کند تا انرژی آن تمام شود؟




۲ (۴)

۱/۵ (۳)

۱ (۲)

۰/۵ (۱)

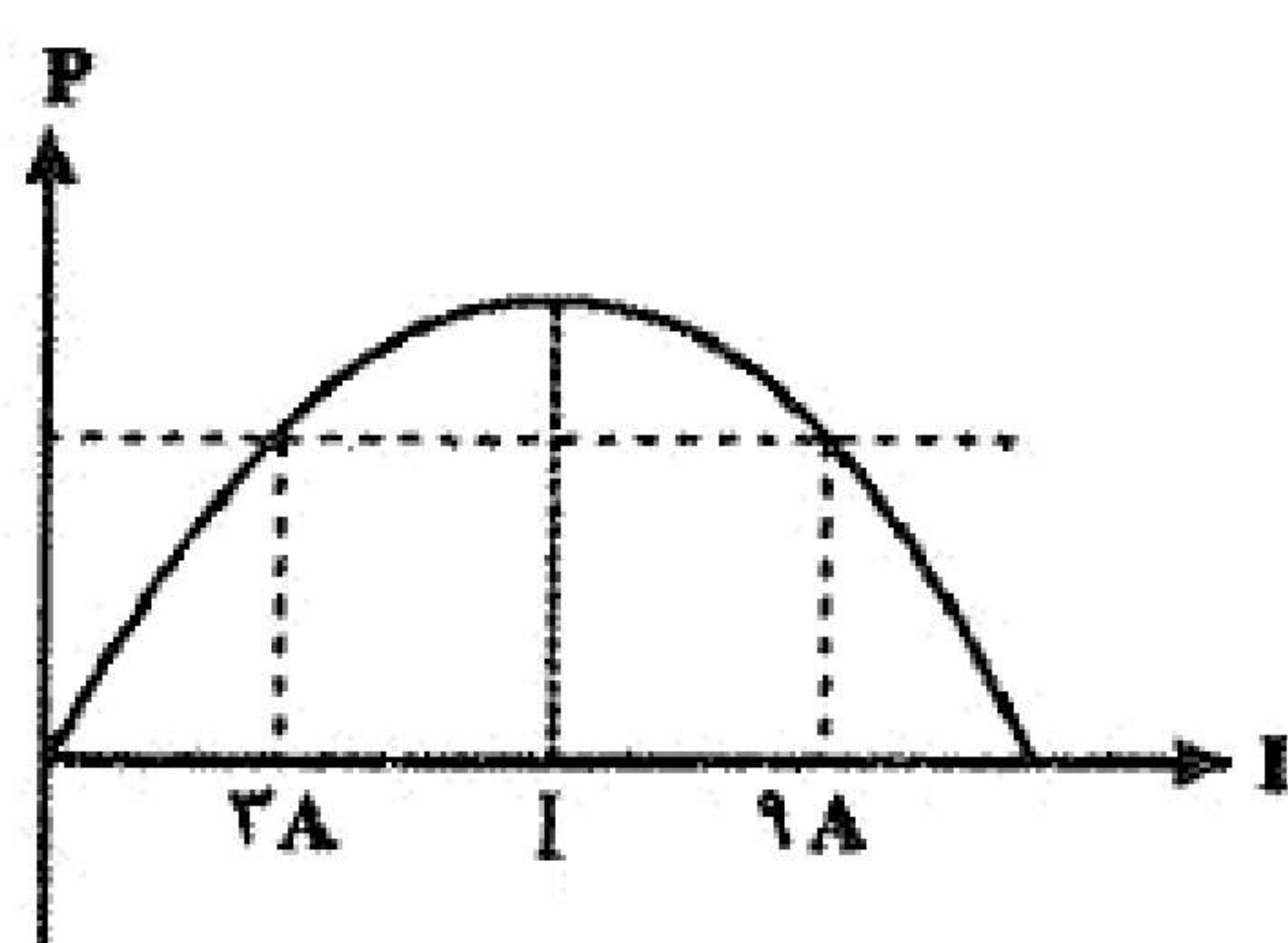

۳۲- مولدی با نیروی محرکه  $\mathcal{E}$  و مقاومت درونی  $r$ ، به مقاومت متغیر  $R$  وصل می‌نماییم. اگر  $R = 5\text{A}$  باشد توان مصرف شده در مدار حداقل می‌شود. نیروی محرکه مولد بر حسب ولت برابر است با:

۱۰ (۱)


۳۰ (۲)

۶۰ (۳)

۸۰ (۴)

«بانک سوال موسسه یاوران دانش»

۳۳- سیمی به مقاومت  $R$  به اختلاف پتانسیل ثابتی وصل می‌نماییم. شدت جریان مدار  $4A$  است. سیم را می‌کشیم تا با ثابت بودن جرم، قطر آن نصف شود. در این حالت جریان مدار چند آمپر می‌شود؟

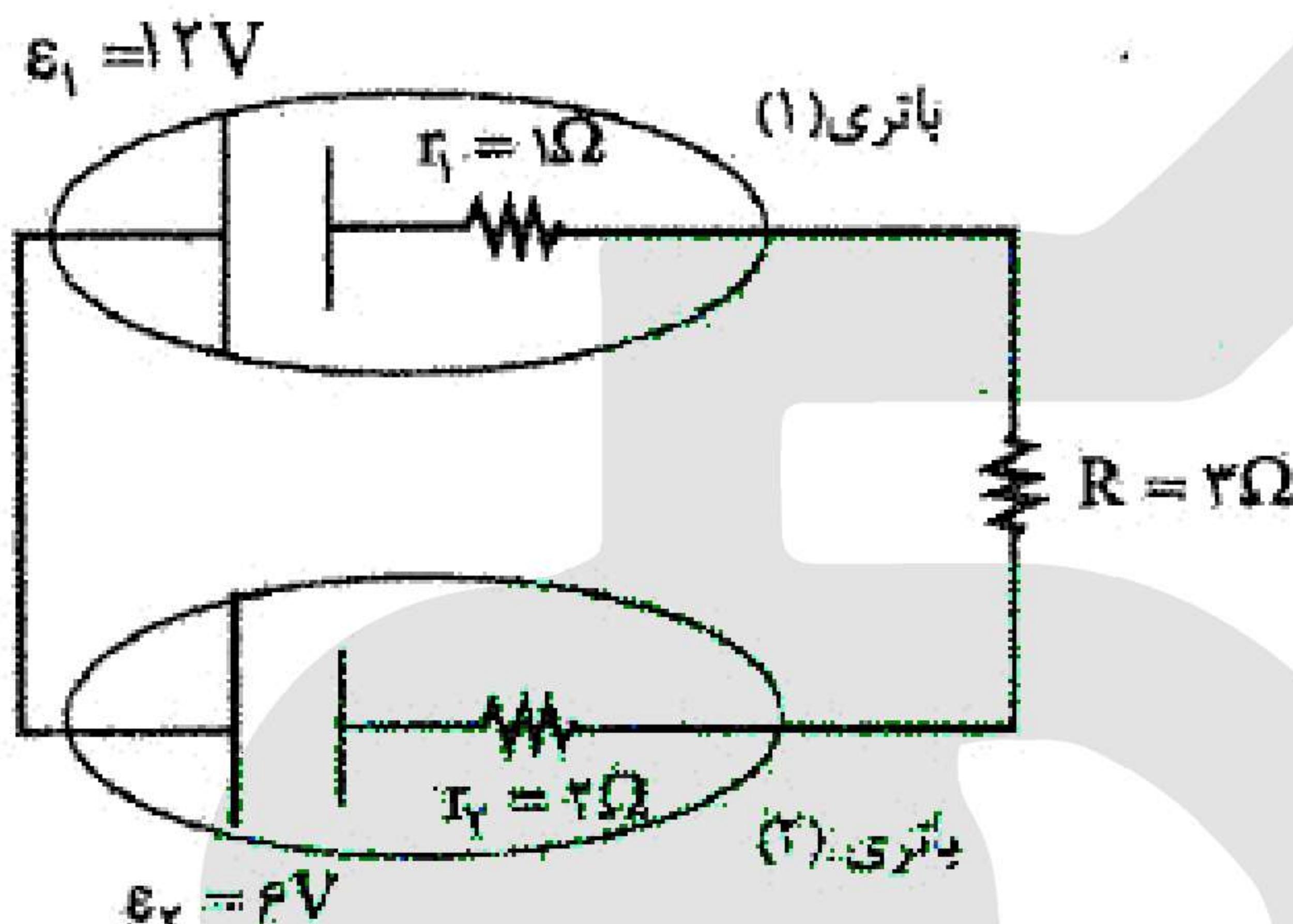 $\frac{1}{5}A$  (۴) $\frac{1}{4}A$  (۳) $2A$  (۲) $1A$  (۱)


۳۴- در مدار رو به رو توان ورودی باتری ۲ چند وات است؟

۲۰ (۱)

۱۶ (۲)

۱۲ (۳)

۸ (۴)

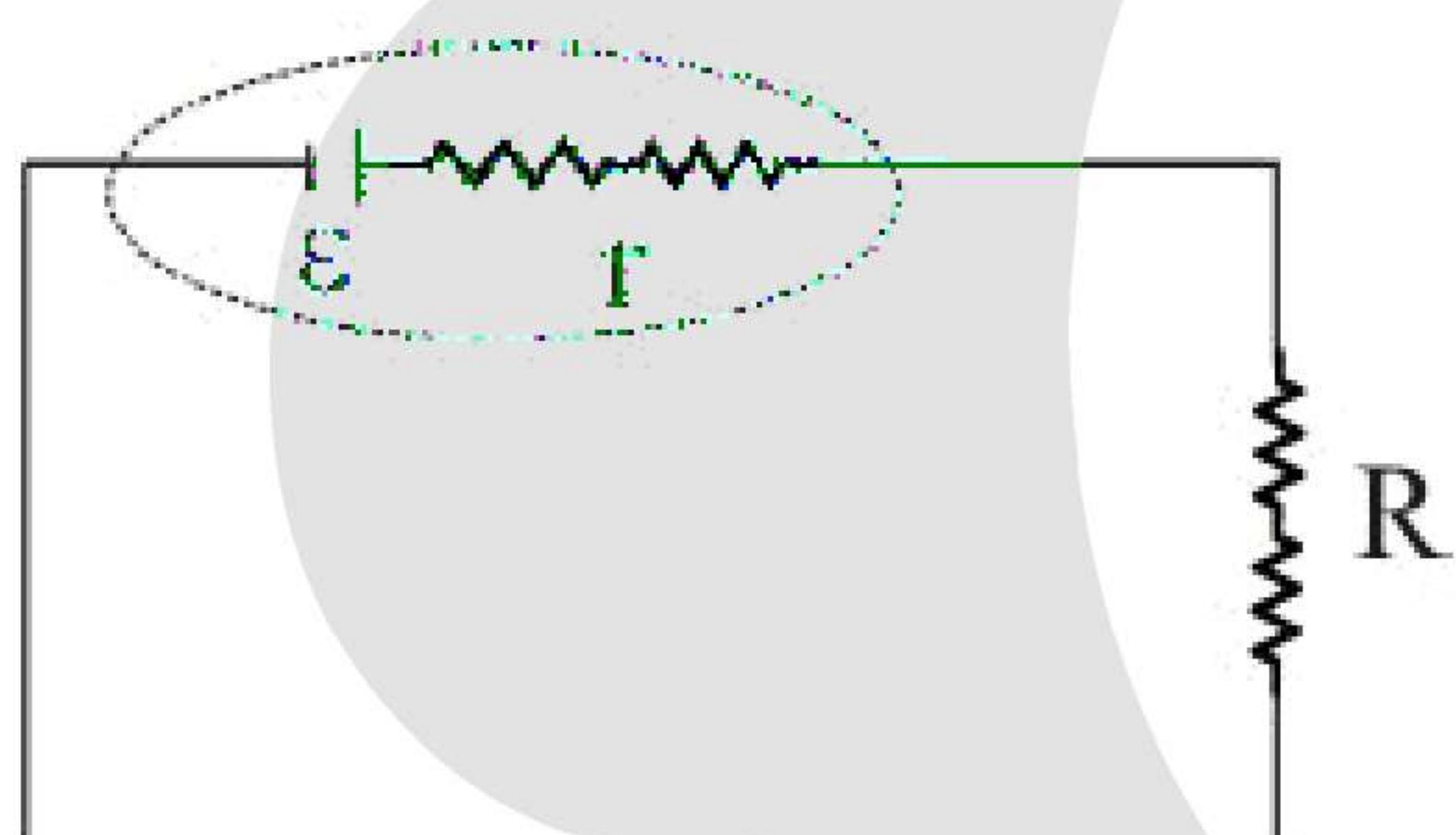

۳۵- در مدار مقابل با فرض  $\left\{ \begin{array}{l} R = 4/8\Omega \\ r = 1/2\Omega \\ \epsilon = 24V \end{array} \right.$  اختلاف پتانسیل دو


سر باتری چند ولت است؟

۲۳/۲ (۱)

۲۱/۹ (۲)

۲۲/۳ (۲)

۱۹/۲ (۴)

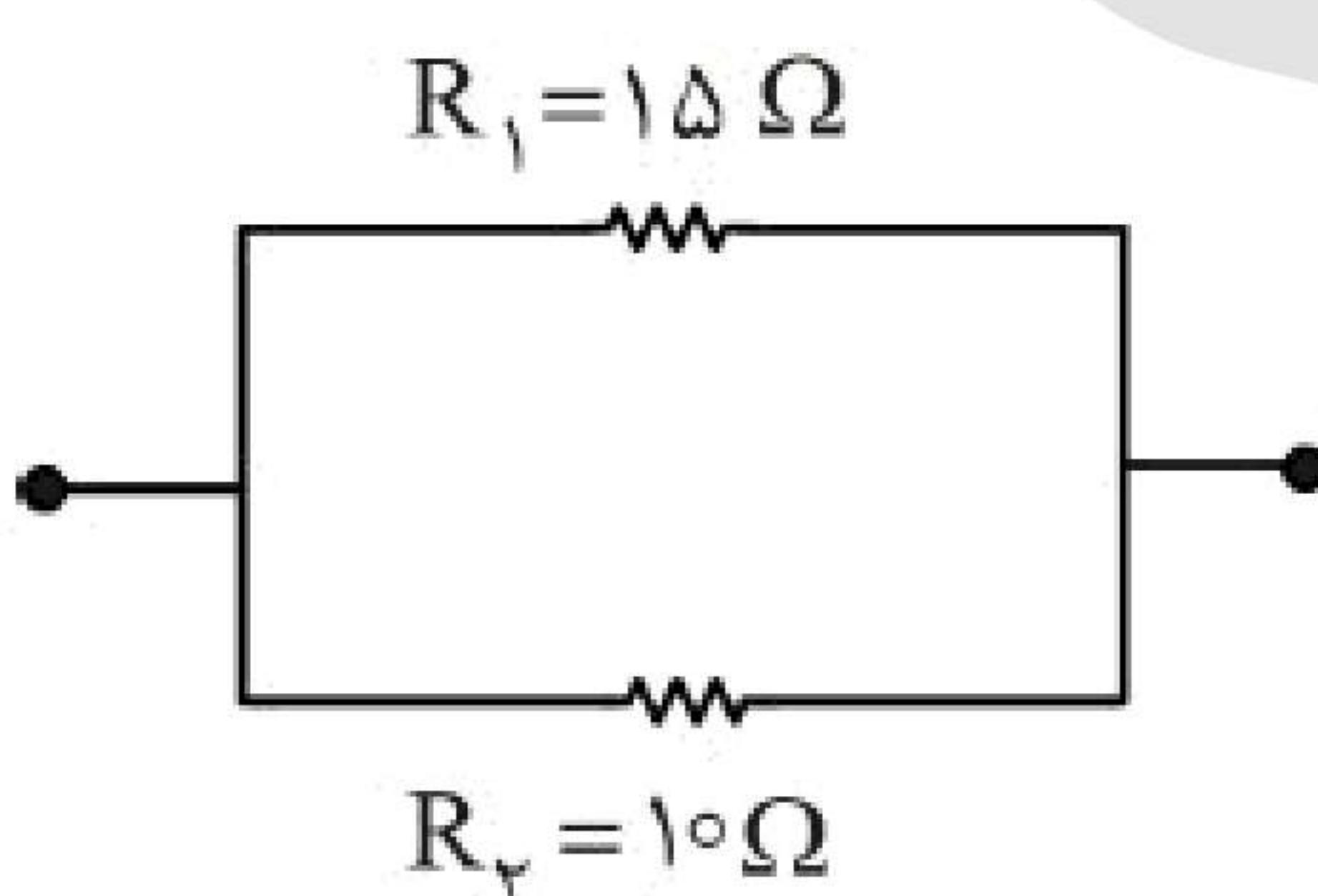

۳۶- در شکل مقابل توان مصرفی مقاومت  $R_1$  برابر  $50$  وات است. توان مصرفی  $R_2$  چند وات است؟

۳۰ (۱)

۴۵ (۲)

۶۰ (۳)

۷۵ (۴)

۳۷- از یک سیم جریان  $400\text{ mA}$  عبور می‌کند، تعداد الکترون‌های عبوری از سیم در هر ثانیه چند عدد است؟

$$(e = 1/6 \times 10^{-19}\text{ C})$$

$$2/5 \times 10^{18} \quad (4)$$

$$2/5 \times 10^{17} \quad (3)$$

$$4 \times 10^{18} \quad (2)$$

$$4 \times 10^{17} \quad (1)$$

۳۸- یک سیم رسانا به مقاومت الکتریکی  $40\Omega$  را ذوب کرده و با آن سیم دیگری به شعاع مقطع ۲ برابر می‌سازیم.

مقاومت سیم جدید در همان دمای اولیه چند اهم خواهد بود؟


$$40 \quad (4)$$

$$20 \quad (3)$$

$$10 \quad (2)$$

$$2/5 \quad (1)$$

$$R_1 = r$$

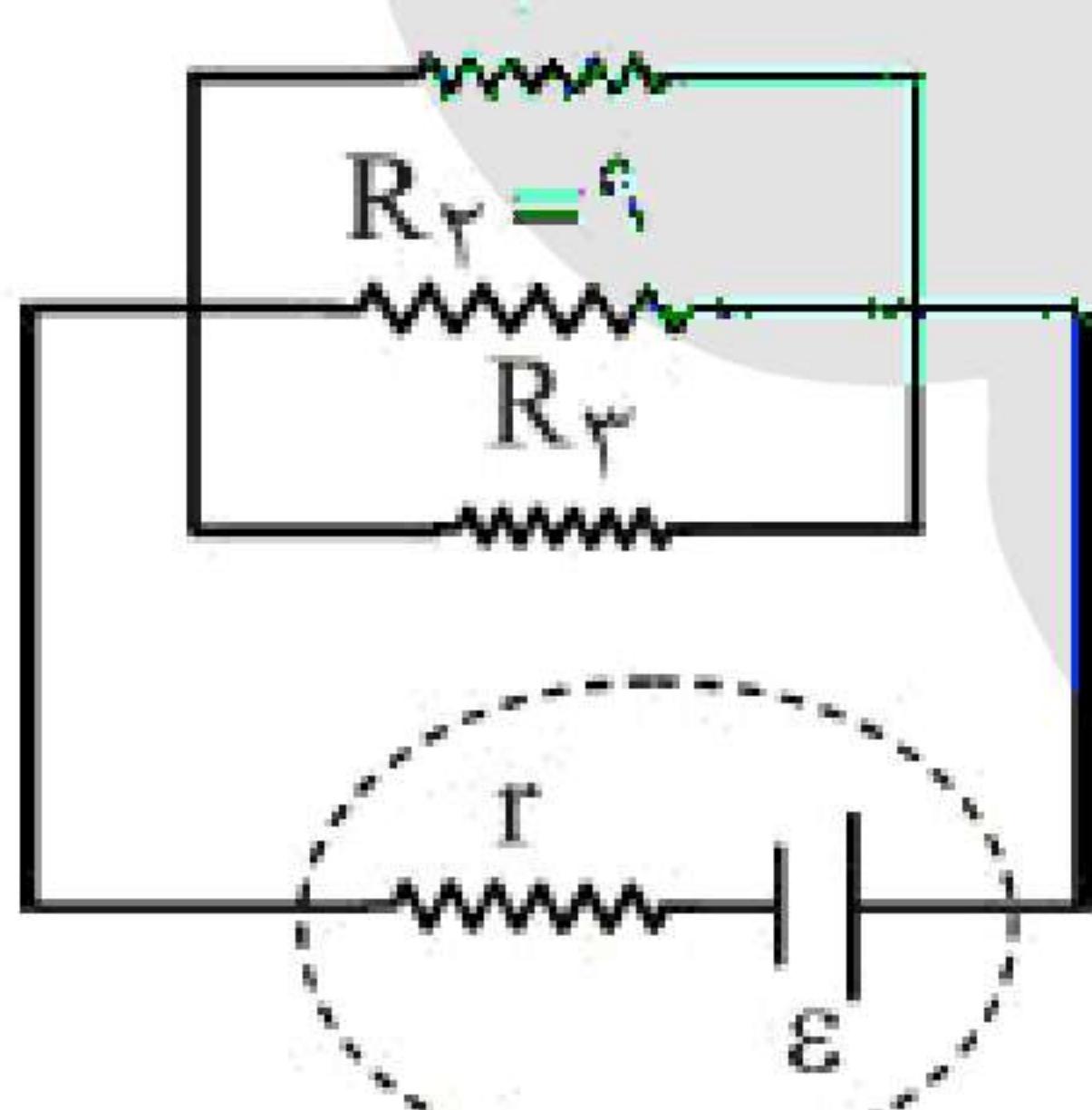

۳۹- در مدار مقابل مقاومت معادل مدار  $2\Omega$  و مقاومت داخلی  $1\Omega$  و نیروی محرکه  $15V$

است. از راست به چپ مقاومت  $R_3$  و جریان مدار چند اهم و چند آمپر است؟

$$1) 5 \text{ و } 9$$

$$2) 18 \text{ و } 3$$

$$3) 3 \text{ و } 9$$

$$4) 18 \text{ و } 5$$



۴۰- دو لامپ ۴۰ وات و ۶۰ وات را که برای کار با برق شهر طراحی شده‌اند، به طور سری به هم بسته و به برق شهر متصل می‌کنیم درباره توان لامپ‌ها در وضعیت جدید، کدام گزینه درست است؟

۱) توان هر دو لامپ کمتر از حالت اولیه شده و نسبت توان آن‌ها همانند قبل خواهد بود.

۲) توان هر دو لامپ بیشتر از حالت اولیه شده و نسبت توان آن‌ها همانند قبل خواهد بود.

۳) توان هر دو لامپ کمتر از حالت اولیه شده و نسبت توان آن‌ها معکوس حالت قبل خواهد بود.

۴) توان هر دو لامپ بیشتر از حالت اولیه شده و نسبت توان آن‌ها معکوس حالت قبل خواهد بود.

